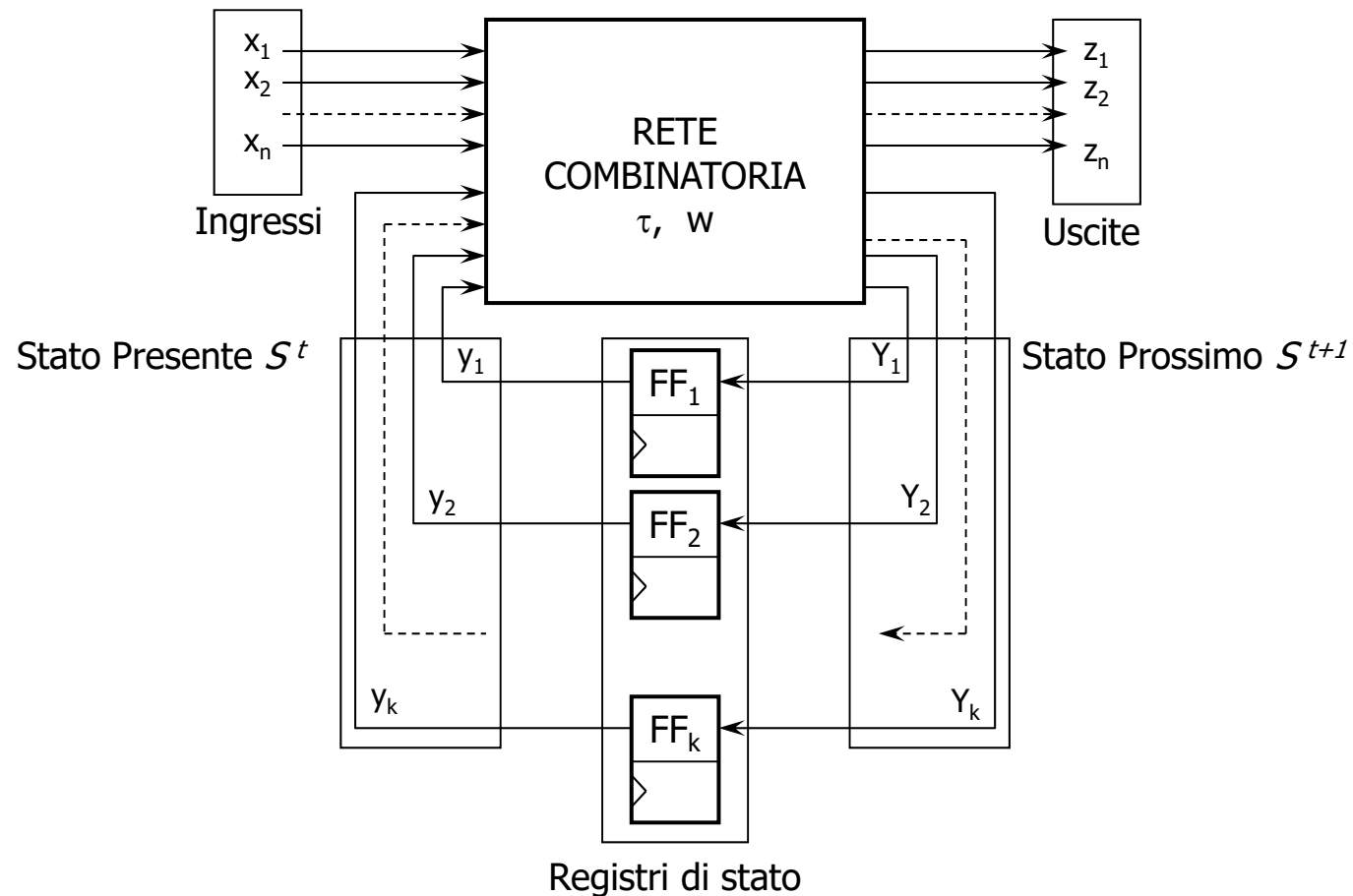


Macchina Sequenziale: architettura generale

- La struttura generale di una macchina sequenziale è la seguente:



Macchina sequenziale

- Il valore delle uscite all'istante t dipende dalla successione degli ingressi che precedono l'istante t
- Ciò implica il concetto di *stato*
- Una macchina sequenziale è definita dalla quintupla (I, U, S, τ, ω) :
 - I - Alfabeto di Ingresso
 - E' costituito dall'insieme *finito* dei *simboli* di ingresso
 - U - Alfabeto d'Uscita
 - E' costituito dall'insieme *finito* dei *simboli* d'uscita
 - S - Insieme degli Stati
 - Insieme *finito* e *non vuoto* degli *stati*
 - τ - Funzione stato prossimo
 - ω - Funzione d'uscita

Macchina Sequenziale: architettura generale

- Il problema della sintesi comportamentale di una rete sequenziale consiste nella:
 - Identificazione delle funzioni τ e ω
 - Sintesi della rete combinatoria che le realizza
- Gli elementi di memoria sono costituiti da **bistabili**
- La funzione di stato prossimo dipende dal tipo di bistabili utilizzati
- La funzione di uscita è indipendente dal tipo di bistabili utilizzati

Il concetto di stato

- Le uscite di un circuito sequenziale dipendono da tutta la storia degli ingressi
- Questo aspetto viene formalizzato grazie al concetto di **stato**
- Lo *stato* di un circuito sequenziale:
 - E' un insieme di *variabili di stato*
 - Contiene tutta l'informazione necessaria a descrivere il *comportamento passato* del circuito
 - Contiene tutta l'informazione necessaria a definire il *comportamento futuro* del circuito

Il concetto di stato

- Il concetto di stato è legato al concetto di tempo discreto
- Lo stato di un circuito deve essere aggiornato ad ogni istante del tempo discreto, ovvero ad ogni ciclo di clock
- Lo stato di un circuito ad un dato istante t_k dipende:
 - dagli ingressi all'istante t_k
 - dallo stato precedente, ovvero dallo stato al tempo t_{k-1}
- Lo stato di un circuito deve essere pertanto memorizzato
- A tale scopo si utilizzano degli elementi di memoria detti *bistabili*

Macchina sequenziale

➤ Funzione stato prossimo τ

- Ad ogni stato presente e per ogni simbolo di ingresso la funzione τ associa uno stato futuro:

$$\tau: S \times I \rightarrow S$$

- Ad ogni coppia $\{\text{stato}, \text{simbolo di ingresso}\}$ è associato, se specificato, uno ed uno solo stato futuro.

➤ Funzione d'uscita ω

- Genera il simbolo d'uscita
- **Macchine di Mealy**. L'uscita dipende sia dallo stato sia dall'ingresso:

$$\omega: S \times I \rightarrow U$$

- **Macchine di Moore**. L'uscita dipende solamente dallo stato:

$$\omega: S \rightarrow U$$

Tabella degli stati

- Una macchina sequenziale può essere descritta mediante la *Tabella degli stati*
- Indici di colonna sono i simboli di ingresso $i_\alpha \in I$
- Indici di riga sono i simboli di stato $s_j \in S$ che indicano lo stato presente
- Elementi sono:
 - **Macchine di Mealy**: La coppia $\{u_\beta, s_j\}$:
 - $u_\beta = w(i_\alpha, s_j)$ è il simbolo di uscita
 - $s_j = \tau(i_\alpha, s_j)$ è il simbolo stato prossimo
 - **Macchine di Moore**: Il simbolo stato prossimo s_j :
 - $s_j = w(i_\alpha, s_j)$ è il simbolo stato prossimo
- Nelle macchine di Moore i simboli d'uscita sono associati allo stato presente

Tabella degli stati

➤ Macchine di Mealy

	i_1	i_2	..
S_1^t	S_j^{t+1} / u_j	S_k^{t+1} / u_k
S_2^t	S_m^{t+1} / u_m	S_l^{t+1} / u_l
..

➤ Macchine di Moore

	i_1	i_2	..	
S_1^t	S_j^{t+1}	S_k^{t+1}	u_1
S_2^t	S_m^{t+1}	S_l^{t+1}	u_2
..

Diagramma degli stati

- Spesso, la stesura della *Tabella degli stati* è preceduta da una rappresentazione grafica ad essa equivalente, denominata *Diagramma degli stati*
- Il Diagramma degli stati è un *grafo orientato* $G(V,E,L)$
 - *V - Insieme dei nodi*
 - Ogni nodo rappresenta uno stato
 - Ad ogni nodo è associato un simbolo d'uscita (macchine di Moore)
 - *E - Insieme degli archi*
 - Ogni arco rappresenta le transizioni di stato
 - *L - Insieme degli:*
 - Ingressi e Uscite (macchine di Mealy)
 - Ingressi (macchine di Moore)

Esempio – Macchina di Mealy

- Questo esempio mostra l'equivalenza delle due rappresentazioni nel caso di una macchina di Mealy

Diagramma degli stati

 


Tabella degli stati

	0	1
S ₀	S ₁ /1	S ₂ /1
S ₁	S ₃ /0	S ₂ /1
S ₂	S ₁ /1	S ₃ /0
S ₃	S ₃ /1	S ₀ /0

Esempio – Macchina di Moore

- Questo esempio mostra l'equivalenza delle due rappresentazioni nel caso di una macchina di Moore

Diagramma degli stati

 


Tabella degli stati

	0	1	U
S ₀	S ₁	S ₂	U ₀
S ₁	S ₃	S ₂	U ₁
S ₂	S ₁	S ₃	U ₂
S ₃	S ₃	S ₀	U ₃

Codifica degli Stati (1/2)

- La minimizzazione del numero di stati consente di ridurre il numero di elementi di memoria necessari a codificare gli stati stessi
 - A valle della minimizzazione realizzo la tabella degli stati
- E' necessario codificare gli stati, cioè indicare come sono rappresentati sui flip-flop:
 - Tabella delle transizioni: per un dato input indica le codifica dello stato successivo
 - Tabella delle eccitazioni: per un dato input indica l'ingresso ai flip-flop che codificano lo stato prossimo
 - Nota: se uso Flip-Flop D le due tabelle coincidono

E.g. per input $x=0$

transizione $S1(0,1) \rightarrow S2(1,0)$

Quali flip-flop sto usando
nelle tabelle di eccitazione quì indicate?

Stato	X=0	Stato	X=0
(0,1)	(1,0)	(0,1)	(1,1)
(1,0)	...	(1,0)	...

Codifica degli Stati (2/2)

- La codifica influenza la complessità della rete combinatoria perchè lo stato corrente è input alla rete e, inoltre, l'uscita della rete è eccitazione dei flip-flop per lo stato successivo
- Scegliere la lunghezza del codice -> numero di flip-flop
 - Il minimo è l'intero superiore di $\log_2 |S|$, con $|S|$ numero degli stati
- *Codifica sparsa* con un bit alto per stato -> tanti bit quanti sono gli stati ($|S|=4$): 0001, 0010, 0100, 1000
- Criteri di codifica a conteggio binario con numero di bit minimo :
 - E.g. ($|S|=5$) $S_0=000$, $S_1=001$, $S_2=010$, $S_3=011$, $S_4=100$, $S_5=101$
- Criteri a minima distanza (adiacenza):
 - Due stati con uguale stato prossimo a seguito dello stesso ingresso, devono avere codifiche adiacenti (1bit di differenza)
 - Stati prossimi dello stesso stato con ingressi adiacenti devono essere codificati con codifica adiacente
 - Stati con uscite uguali per il medesimo ingresso devono avere codifiche adiacenti

Sintesi di una macchina sequenziale

- La sintesi si svolge nei seguenti passi:
 1. Realizzazione del *diagramma degli stati* a partire dalle specifiche informali del problema
 2. Costruzione della *tabella degli stati*
 3. Riduzione del numero degli stati: *ottimizzazione*
 4. Assegnamento degli stati: *codifica*
 5. Costruzione della *tabella delle eccitazioni*
 6. Sintesi della rete combinatoria che realizza la funzione stato prossimo
 7. Sintesi della rete combinatoria che realizza la funzione d'uscita

Esempio: contatore mod 4

- Uscita $z=1$ se il contatore conta 2.
- L'input x determina se il conteggio va in avanti o all'indietro (0 o 1)
- Il Clock scandisce il conteggio (per es. fronte negativo)
- Le variabili per rappresentare gli stati sono dette *variabili di stato*

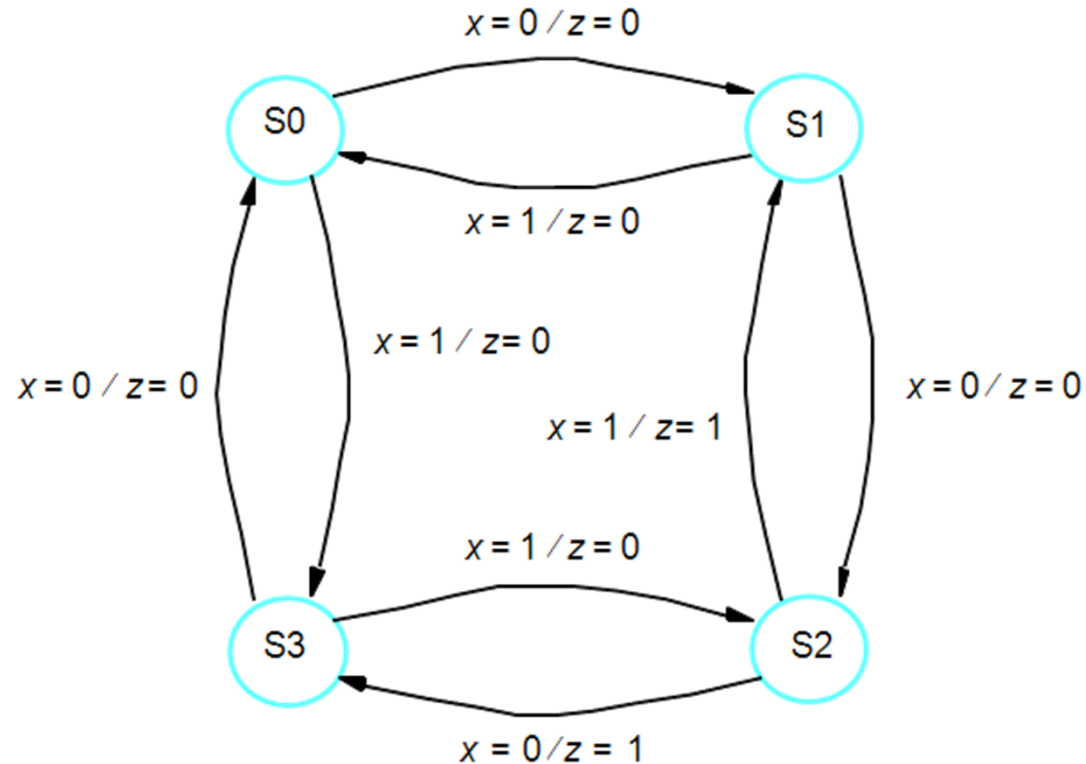


Diagramma di temporizzazione e FSM

- Osserviamo che la rete combinatoria non introduce ritardo nella variazione delle variabili di stato, a differenza della rete sequenziale (in realtà sui gates c'è, ma è trascurabile rispetto ai flip flop)
 - *Macchina a stati finiti (FSM)*
- Se le variabili del circuito sono comandate dallo stesso clock si parla di *circuiti sequenziali sincroni*

 


Figure A.51. Timing diagram for the circuit in Figure A.50.

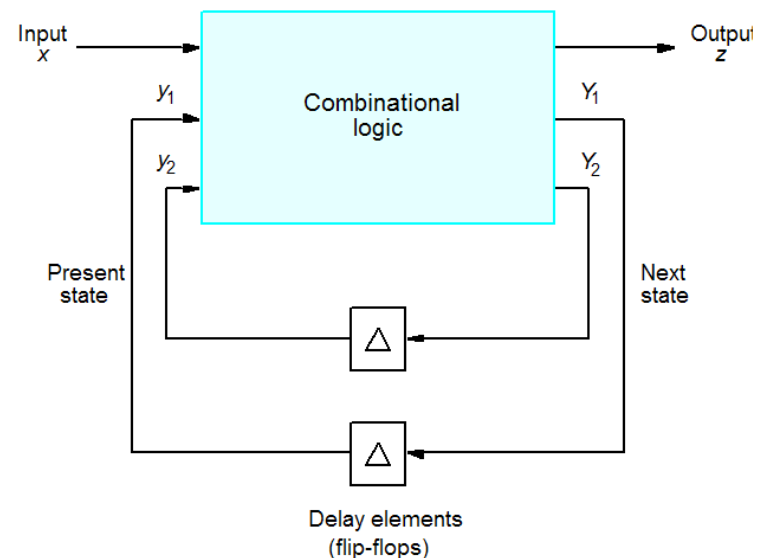



Figure A.52. A formal model of a finite state machine.

Esempio di FSM (1/2)

- Distributore automatico a 30 cents (erogazione prodotto). Accetta 25 e 10 cents (mai assieme) e non dà resto

 Esempio di FSM (1/2)

- Distributore automatico a 30 cents (erogazione prodotto, z). Accetta 25 (x1) e 10 (x2) cents (mai assieme) e non dà resto



Present state	Next state				Output z				
	x1x2=00	x1x2=01	x1x2=10	x1x2=11	x1x2=00	x1x2=01	x1x2=10	x1x2=11	
y2y1	Y2 Y1	Y2 Y1	Y2 Y1	Y2 Y1					
S0	0 0	0 0	0 1	1 1	-	0	0	0	-
S1	0 1	0 1	1 0	0 0	-	0	0	1	-
S2	1 0	1 0	0 0	0 0	-	0	1	1	-
S3	1 1	1 1	0 0	0 0	-	0	1	1	-

$x_1 = 1$ ~ quarter deposited
 $x_2 = 1$ ~ dime deposited
 $z = 1$ ~ dispense merchandise (i.e., a total of 30 cents deposited)
 Input combination $x_1x_2 = 11$ cannot occur

Figure A.54. Assigned state table for the vending machine example.

Esempio di FSM (2/2)

Present state	Next state				Outputz			
	$x_1x_2=00$	$x_1x_2=01$	$x_1x_2=10$	$x_1x_2=11$	$x_1x_2=00$	$x_1x_2=01$	$x_1x_2=10$	$x_1x_2=11$
y_2y_1	y_2y_1	y_2y_1	y_2y_1	y_2y_1	y_2y_1	y_2y_1	y_2y_1	y_2y_1
S0	00	01	11	-	0	0	0	-
S1	01	10	00	-	0	0	1	-
S2	10	00	00	-	0	1	1	-
S3	11	00	00	-	0	1	1	-

x_1	x_2	y_2	y_1	Y_2	Y_1	z
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	d	d	d
1	1	0	1	d	d	d
1	1	1	0	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d

Figure A.54. Assigned state table for the vending machine example.

Esercizio

- Si vuole realizzare il Sistema di controllo di una porta automatica dotata di:
 - Sensore di presenza (apertura porta)
 - Sensore di pressione (blocca la chiusura della porta)
 - Sensori di fine corsa (porta aperta/porta chiusa)
 - Pulsante di apertura forzata (tiene la porta aperta anche in assenza di persone)
 - Serratura di chiusura porta (tiene la porta chiusa, ad esempio durante la notte)

Dispositivi programmabili (PLD)

➤ Programmable Logic Device (PLD): array di elementi programmabili che implementano funzioni in forma di somme di prodotti

- PLA: programmabile sia sulle AND che sulle OR
- PAL: programmabile sugli input alle AND ma non sulle OR
- CPLD: interconnessione di più PAL
- FPGA: realizzano circuiti logici più complessi (RAM, ROM, sistemi embedded) e veloci. Sono molto facili da sviluppare su VLSI, rispetto a quelli custom.

 



Figure A.42. A simplified sketch of the PLA in Figure A.41.

Hardware Description Languages

- Sono linguaggi sviluppati per descrivere la struttura e il comportamento di circuiti digitali
- Consentono la simulazione e la sintesi di sistemi digitali
- Possono essere usati in congiunzione con una FPGA per una prototipazione veloce di sistemi hw o per dotare un Sistema di HW configurabile
- I principali HDL sono
 - Verilog
 - VHDL

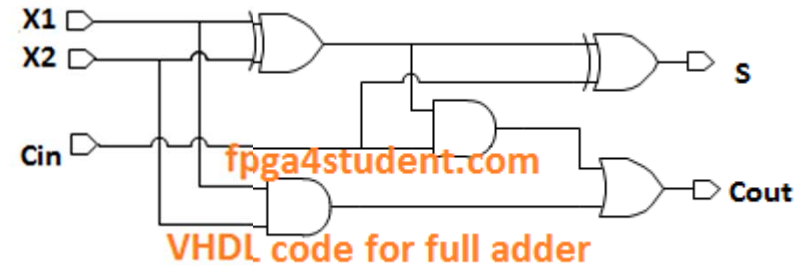Esempio di descrizione strutturale di un full-adder

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Full_Adder_Structural_VHDL is
  port(
    X1, X2, Cin : in std_logic;
    S, Cout : out std_logic
  );
end Full_Adder_Structural_VHDL;
architecture structural of Full_Adder_Structural_VHDL is
  signal a1, a2, a3: std_logic;
begin
  a1 <= X1 xor X2;
  a2 <= X1 and X2;
  a3 <= a1 and Cin;
  Cout <= a2 or a3;
  S <= a1 xor Cin;
end structural;
```



Testbench per il full-adder

```
Library IEEE;
USE IEEE.Std_logic_1164.all;
-- fpga4student.com
-- FPGA projects, VHDL projects, Verilog projects
-- VHDL code for full adder
-- Testbench code of the structural code for full adder
entity Testbench_structural_adder is
end Testbench_structural_adder;

architecture behavioral of Testbench_structural_adder is
  component Full_Adder_Structural_VHDL
    port(
      X1, X2, Cin : in std_logic;
      S, Cout : out std_logic
    );
  end component;
  signal A,B,Cin: std_logic:='0';
  signal S,Cout: std_logic;
begin
  structural_adder: Full_Adder_Structural_VHDL port map
  (
    X1 => A,
    X2 => B,
    Cin => Cin,
    S => S,
    Cout => Cout
  );
  process
```

```
begin
  A <= '0';
  B <= '0';
  Cin <= '0';
  wait for 100 ns;
  A <= '0';
  B <= '0';
  Cin <= '1';
  wait for 100 ns;
  A <= '0';
  B <= '1';
  Cin <= '0';
  wait for 100 ns;
  A <= '0';
  B <= '1';
  Cin <= '1';
  wait for 100 ns;
  A <= '1';
  B <= '0';
  Cin <= '0';
  wait for 100 ns;
  A <= '1';
  B <= '0';
  Cin <= '1';
  wait for 100 ns;
  A <= '1';
  B <= '1';
  Cin <= '0';
  wait for 100 ns;
  A <= '1';
  B <= '1';
  Cin <= '1';
  wait for 100 ns;
end process;
end behavioral;
```

Esempio di descrizione behavioral di un full-adder

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Full_Adder_Behavioral_VHDL is
    port(
        X1, X2, Cin : in std_logic;
        S, Cout : out std_logic
    );
end Full_Adder_Behavioral_VHDL;
architecture Behavioral of Full_Adder_Behavioral_VHDL is
    signal tmp: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    process(X1,X2,Cin)
    begin
        tmp <= ('0' & X1) + ('0' & X2) + ('0' & Cin) ;
    end process;
    S <= tmp(0);
    Cout <= tmp(1);
end Behavioral;
Library IEEE;
USE IEEE.Std_logic_1164.all;
-- fpga4student.com
-- FPGA projects, VHDL projects, Verilog projects
-- VHDL code for full adder
-- Testbench code of the behavioral code for full adder
entity Testbench_behavioral_adder is
end Testbench_behavioral_adder;
```