


# Macchine combinatorie (1)

Reti logiche con  $n$  ingressi  $x_1, x_2, \dots, x_n$  e  $m$  uscite  $y_1, y_2, \dots, y_m$  che realizzano la corrispondenza:

$$y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

.....

$$y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

 

# *Macchine combinatorie (2)*

---

In una macchina combinatoria i valori delle uscite dipendono esclusivamente dai valori degli ingressi

In una macchina combinatoria ideale tale dipendenza è istantanea

In una macchina reale c'è sempre un ritardo tra l'istante in cui c'è una variazione in uno degli ingressi e l'istante in cui l'effetto di questa variazione si manifesta sulle uscite

# Sintesi di funzioni logiche

- Possiamo sintetizzare una funzione logica a partire dalla sua tabella di verità nella forma *somma di prodotti* o *prodotti di somme*.

x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	x <sub>3</sub>	f <sub>1</sub>	f <sub>2</sub>
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

- Somma di prodotti:
  - Individuare le righe della tabella di verità a valore 1
  - Per ognuna di esse, rappresentare un termine come il prodotto delle variabili in input, prese come  $x_i$  se  $x_i = 1$ , altrimenti (NOT  $x_i$ ) se  $x_i = 0$ .
  - Sommare tutti i termini così ottenuti

# Minimizzazione delle funzioni logiche

- Costo di una funzione logica: numero di gates + numero di input per ogni porta
- Minimizzare: rendere minimo il costo della rete logica associata ad una funzione logica
- Possiamo minimizzare effettuando operazioni algebriche, tenendo a mente le regole di logica binaria viste in precedenza:
  - Distributività, Idempotenza, Complemento, ...

$$f = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$$

$$f = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$$

$$f = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} (\overline{x_3} + x_3) + \overline{x_1} \cdot x_2 (\overline{x_3} + x_3) + x_1 \cdot \overline{x_2} (\overline{x_3} + x_3) + x_1 \cdot x_2 (\overline{x_3} + x_3)$$

$$= \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} + \overline{x_1} \cdot x_2 + x_1 \cdot \overline{x_2} + x_1 \cdot x_2 = \overline{x_2} + x_1 \cdot x_3$$


# Minimizzazione con le mappe di Karnaugh (1/2)

---

- Tecnica geometrica per derivare rapidamente la rappresentazione minima di una funzione logica
- Si riportano su due assi le variabili in input (con una variazione alla volta) e si indica all'interno dei quadrati della mappa il valore della funzione logica corrispondente
- La funzione logica può essere agevolmente rappresentata fino a 4 variabili di input (cioè basta una sola mappa di Karnaugh piana)
- Si raccolgono i quadrati in gruppi di  $2^k$  e si riportano i termini prodotto, indicando le sole variabili che non cambiano.

# Minimizzazione con le mappe di Karnaugh (2/2)


## ➤ Esempi:

 

# Variabili Don't Care

- *Don't Care*: variabili che possono assumere indifferentemente valore 0 o 1. Sono indicate con d nella tavola di verità.
- Esempio: BCD a 4 bit

Decimal digit represented	Binary coding				f
	b <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>0</sub>	
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
unused	1	0	1	0	d
	1	0	1	1	d
	1	1	0	0	d
	1	1	0	1	d
	1	1	1	0	d
	1	1	1	1	d
	1	1	1	1	d

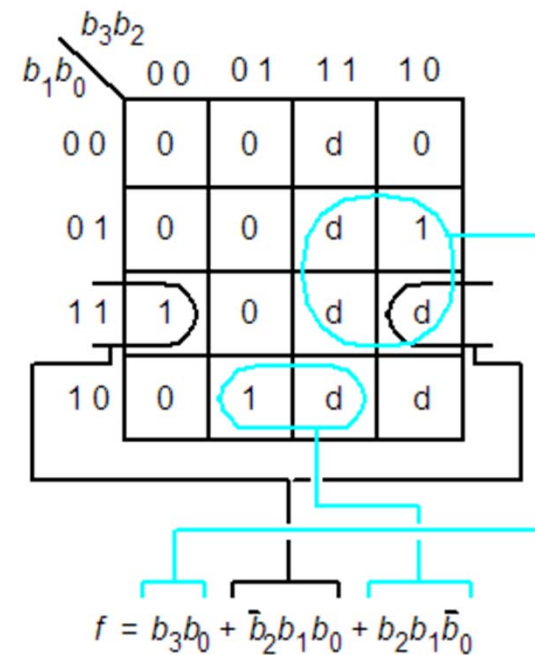

# Esercizio

- Trovare l'espressione delle seguenti funzioni logiche nella forma somma di prodotti
- Minimizzarla mediante tavola di Karnaugh
- Verificare il risultato ottenuto con LogiSim

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$f_1$	$f_2$	$f_3$	$f_4$
0	0	0	1	1	d	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	d
1	0	0	1	0	d	d
1	0	1	0	0	0	d
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	0

Figure PA.1 Logic functions for Problem A.



# NAND e NOR gates


- Implementazione elettronica più vantaggiosa

$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$f = x_1 \uparrow x_2 = \overline{x_1 x_2} = \bar{x}_1 + \bar{x}_2$$
 
$$f = x_1 \downarrow x_2 = \overline{x_1 + x_2} = \bar{x}_1 \bar{x}_2$$



(a) NAND

 


(b) NOR

- Una NAND (o NOR) è un insieme funzionalmente completo
  - Posso rappresentare una funzione somma di prodotti con sole NAND
- Non è applicabile la proprietà associativa
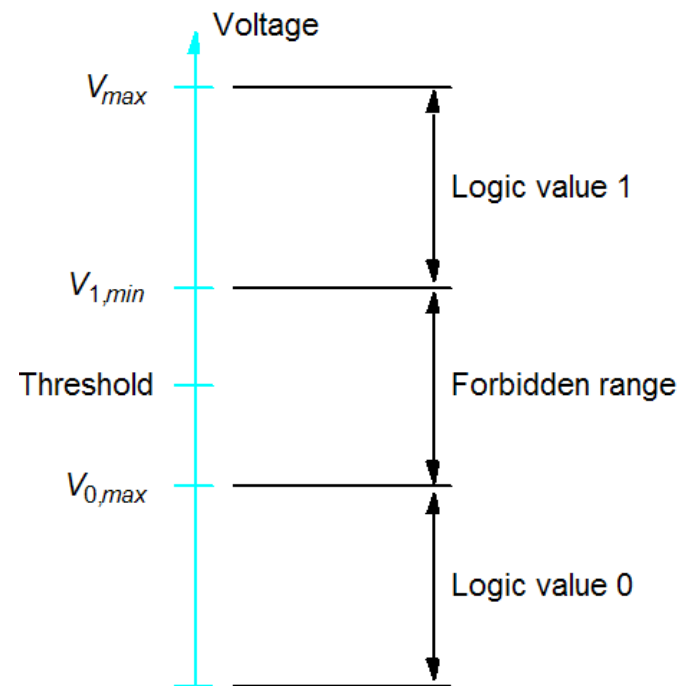
# Implementazione reale delle porte logiche


- I valori logici sono rappresentati mediante correnti o tensioni
  - I due valori sono separati da una soglia (threshold)
  - In realtà vi è una regione interdotta ai valori logici (forbidden range) per contemplare eventuali disturbi elettrici (noise)


 
## Trasferimento dati su bus unico -1/2

---


- Trasferimento da bus a registro (caricamento di un registro)



 
## Trasferimento dati su bus unico -2/2

---


- Trasferimento da registro a bus (caricamento da un registro)



# Transistor NMOS e PMOS

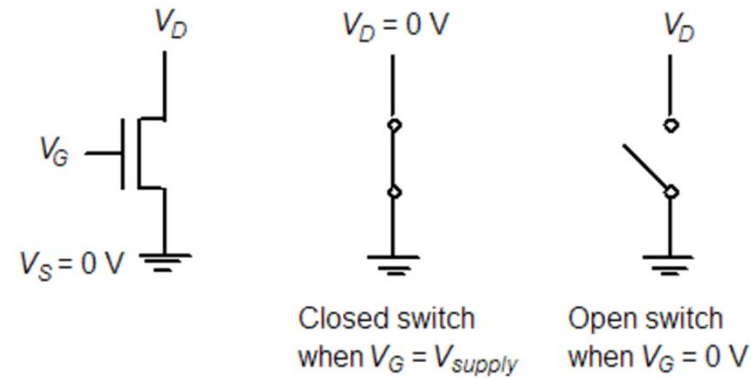


(a) NMOS transistor

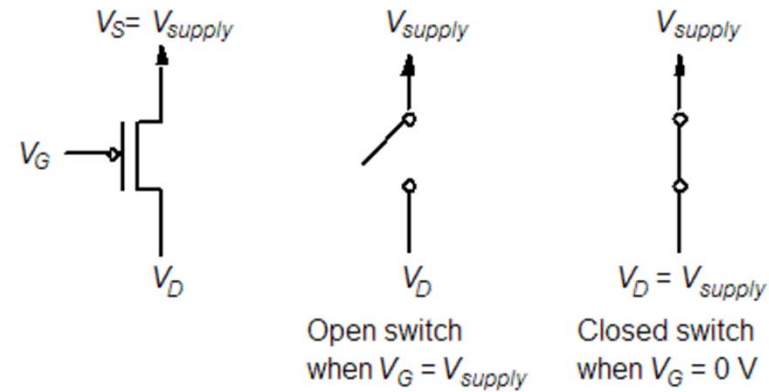


(b) PMOS transistor

# Circuito Invertitore

 


(a)

 



(b)

Se  $V_{in}=0$  allora  $V_{out}=V_{supply}$   
Se  $V_{in}=V_{supply}$  allora  $V_{out}=0$


# Circuiti per NAND e NOR

 

NOR

 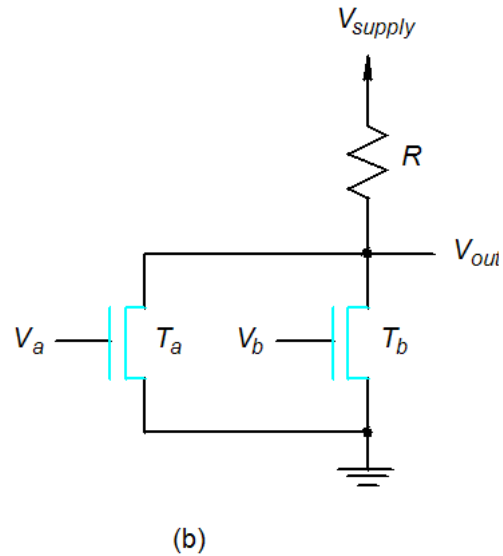


NAND

 

# Invertitore CMOS

 *Problema energetico:* quando il percorso verso terra è chiuso, la corrente passa attraverso il resistore, che dissipa energia sotto forma di calore.


*Soluzione:* sostituire il resistore con un transistor PMOS. In questo modo non c'è mai un percorso chiuso per la corrente verso terra, tranne in fase di transizione degli stati (nota: la potenza dissipata dipende dal numero di transizioni di stato in questo caso)



$x$	$V_x$	$T_1$	$T_2$	$V_f$	$f$
0	low	on	off	high	1
1	high	off	on	low	0


 
# Caratteristica di trasferimento del CMOS



# Circuiti CMOS


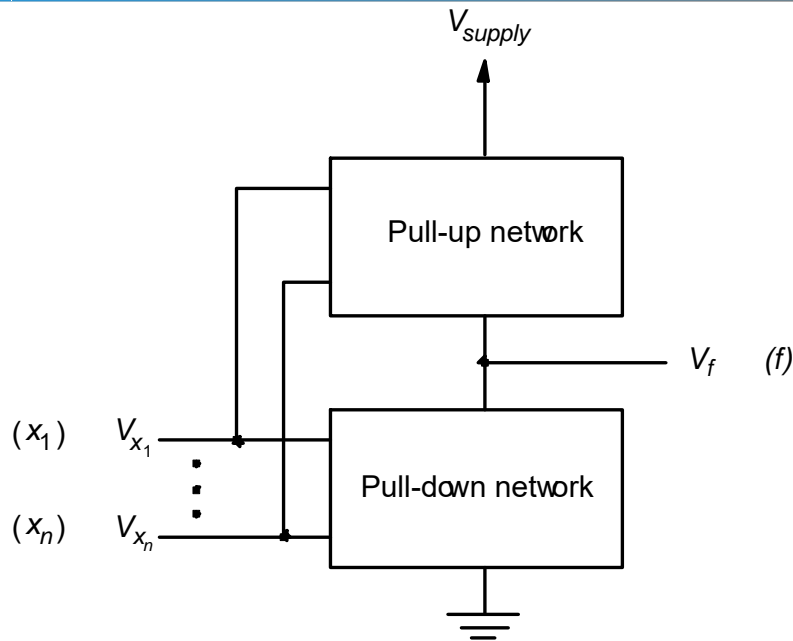



Figure A.16. Structure of a CMOS circuit.

 

(a) Circuit

$x_1$	$x_2$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$f$
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	1
1	0	off	on	on	off	1
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states

 


(a) Circuit

$x_1$	$x_2$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$f$
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	0
1	0	off	on	on	off	0
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states

Figure A.18. CMOS realization of a NOR gate.


# NAND vs AND

 

(a) Circuit

$x_1$	$x_2$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$f$
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	1
1	0	off	on	on	off	1
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states

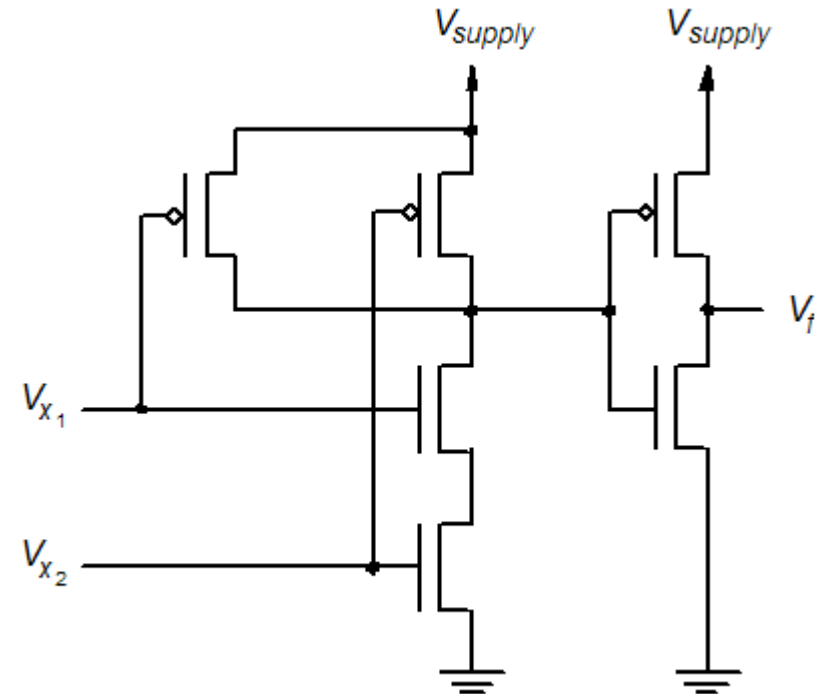


AND


NAND
 
# Buffer a tre stati

- Si introduce un terzo stato (high-impedance) per disconnettere elettricamente un dispositivo dal circuito
- È la tecnica più diffusa per realizzare il collegamento di più registri "sorgenti" verso un bus comune




(a) Symbol

 

(b) Equivalent circuit

e	x	f
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1


(c) Truth table

 

(d) Implementation
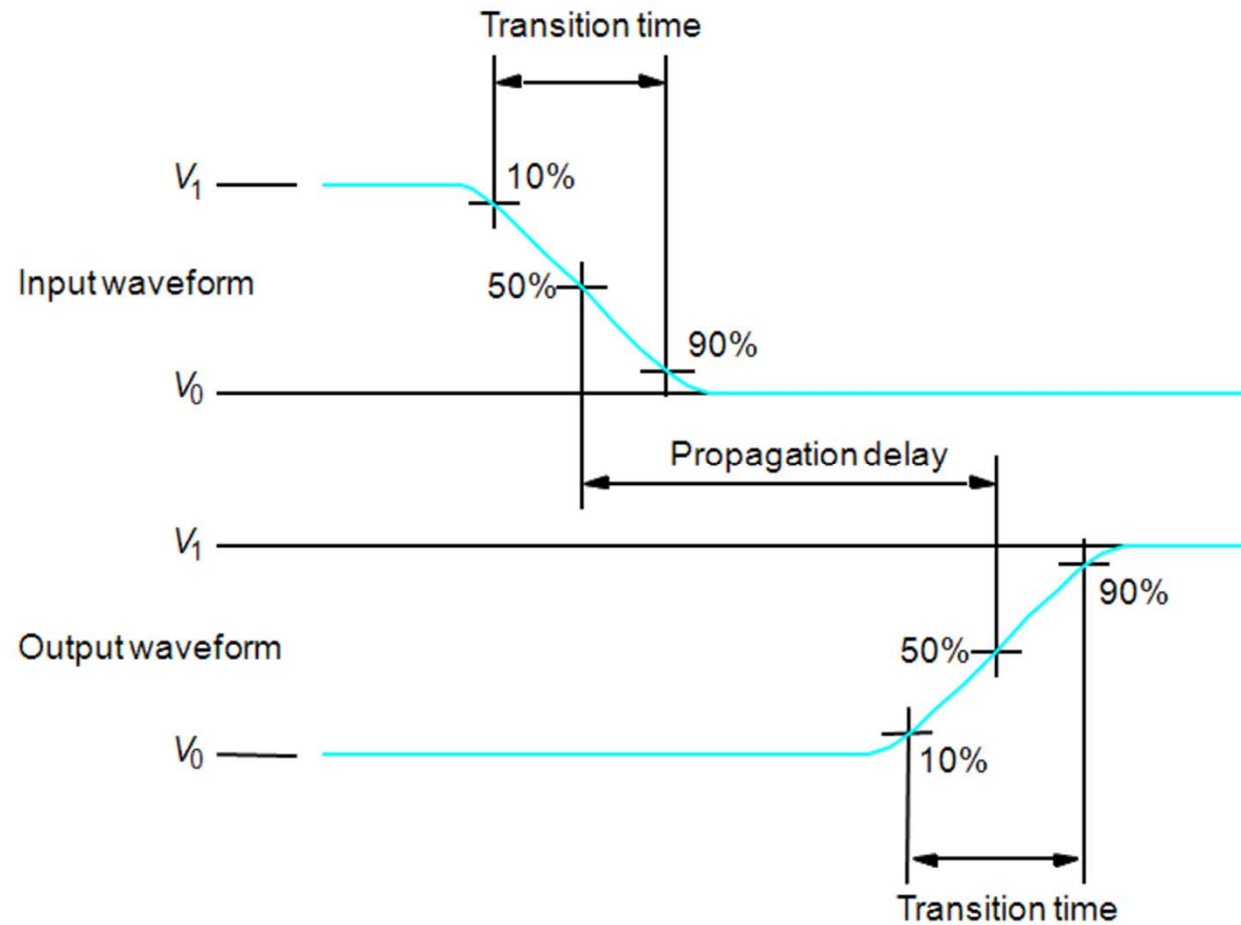
# Ritardo di propagazione

Maggiore è il ritardo di propagazione, minore è la velocità massima del circuito logico




# Fan-In e Fan-Out


---

- Fan-In: numero di ingressi alle porte logiche di un circuito
  - Maggiore è il Fan-In, maggiore è il ritardo di propagazione del circuito logico
  - Nel caso di CMOS un nuovo ingresso implica un nuovo PMOS e un nuovo NMOS
- Fan-Out: numero di uscite che pilotano ulteriori ingressi
- Solitamente il Fan-In e il Fan-Out sono in numero limitato per non far decrescere la velocità del circuito.
  - Per successivi ingressi si adopera un nuovo gate

# Package di Circuiti Integrati (IC)

 

(a) Physical appearance

 


(b) Schematic of an integrated circuit providing four 2-input NAND gates
 
# Decoder

➤ Traduce un input di n bit (input codificato), in uno stato di uscita (output decodificato)

○ Es.: n bit input ->  $2^n$  stati di uscita



$x_1$	$x_2$	Active output
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

Figure A.36. A two-input to four-output decoder.


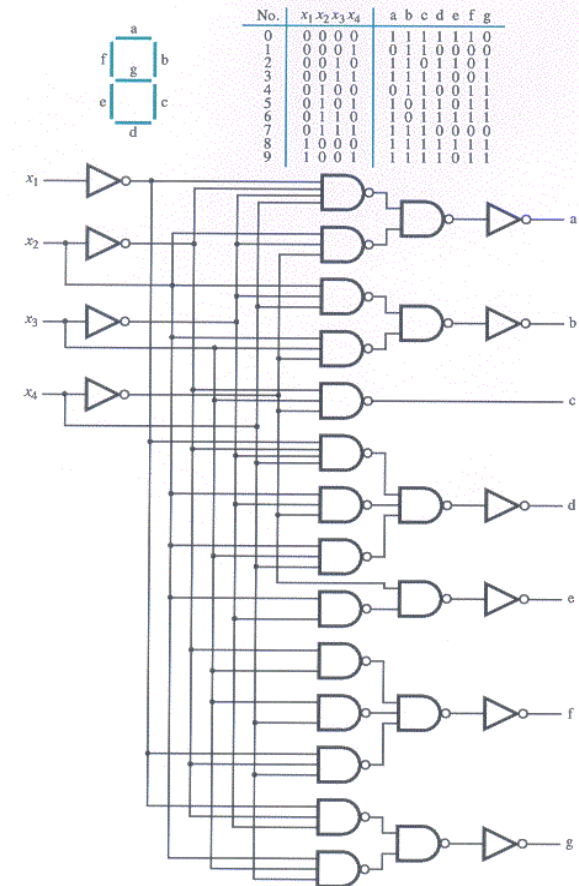


Figure A.37. A BCD to seven-segment display decoder.

 


# Codificatore (Encoder)

- Un codificatore è una macchina che riceve in ingresso una rappresentazione decodificata (linee  $U_0, \dots, U_{N-1}$ ) e fornisce in uscita la parola codice associata


 
# Multiplexer

- Circuito che sceglie uno degli input da portare in output
  - Gli input di selezione sono detti appunto “select”
  - Es.: per  $2^k$  input servono k select



$w_1$	$w_2$	$z$
0	0	$x_1$
0	1	$x_2$
1	0	$x_3$
1	1	$x_4$

Può essere utilizzato per implementare una qualunque funzione:

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$f$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

⇒

$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	0
0	1	$x_3$
1	0	1
1	1	$\bar{x}_3$

e.g.  
4 input mux ->  
 $f(x_1, x_2, x_3)$

8 input mux->  
 $F(x_1, x_2, x_3, x_4)$

...


 
 


Figure A.38. A four-input multiplexer.
 
# Demultiplexer Indirizzabile

- E' un Demultiplexer Lineare i cui segnali di abilitazione sono collegati con le uscite di un decodificatore




# *I circuiti digitali*

---


- I circuiti digitali possono essere classificati in due categorie
- **Circuiti combinatori**
  - Il valore delle uscite ad un determinato istante dipende unicamente dal valore degli ingressi in quello stesso istante.
- **Circuiti sequenziali**
  - Il valore delle uscite in un determinato istante dipende sia dal valore degli ingressi in quell'istante sia dal valore degli ingressi in istanti precedenti
  - Per definire il comportamento di un circuito sequenziale è necessario tenere conto della storia passata degli ingressi del circuito
- La definizione di circuito sequenziale implica due concetti:
  - Il concetto di tempo
  - Il concetto di stato
 
# Il concetto di tempo

- Un segnale elettrico è una tensione variabile nel tempo




 - I segnali binari sono rappresentati tipicamente mediante due livelli di tensione di un segnale elettrico.


 
# Il concetto di tempo

- Il segnale binario è un segnale variabile con continuità
- In un intervallo di tempo  $t=t_1-t_0$  il segnale assume infiniti valori, corrispondenti agli infiniti istanti tra  $t_0$  e  $t_1$
- Si ricorre al concetto di *tempo discreto* in cui il numero di istanti discreti in un intervallo  $t=t_1-t_0$  è finito




# Il concetto di tempo

- Il valore del segnale elettrico viene letto o *campionato* in istanti determinati
- Gli istanti in cui deve essere *campionato* il segnale elettrico sono scanditi da un apposito segnale detto *clock*
- Un *clock* ha le seguenti caratteristiche:
  - E' un segnale binario
  - E' un segnale periodico



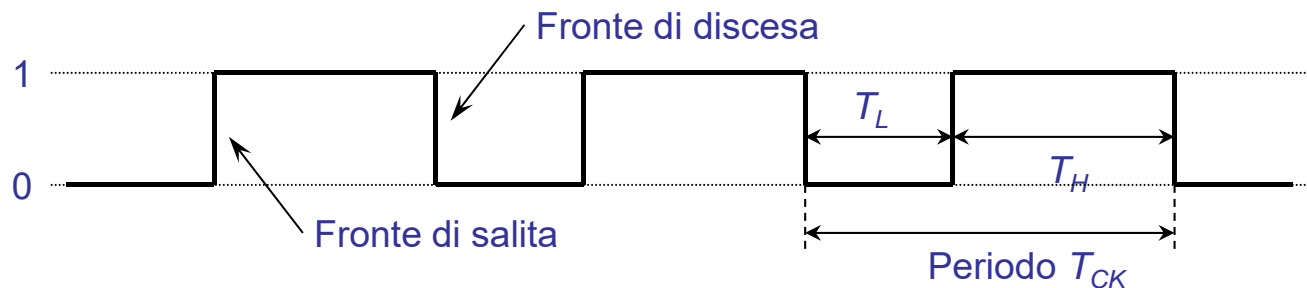
# Il concetto di tempo

- Nel periodo  $T_{CK}$ , o *ciclo di clock*, il segnale assume:
  - Il valore logico 1 per un tempo  $T_H$
  - Il valore logico 0 per un tempo  $T_L$
- Il rapporto  $T_H / T_{CK}$  è detto *duty-cycle*
- Il passaggio dal valore 0 al valore 1 è detto *fronte di salita*
- Il passaggio dal valore 1 al valore 0 è detto *fronte di discesa*





# Clock

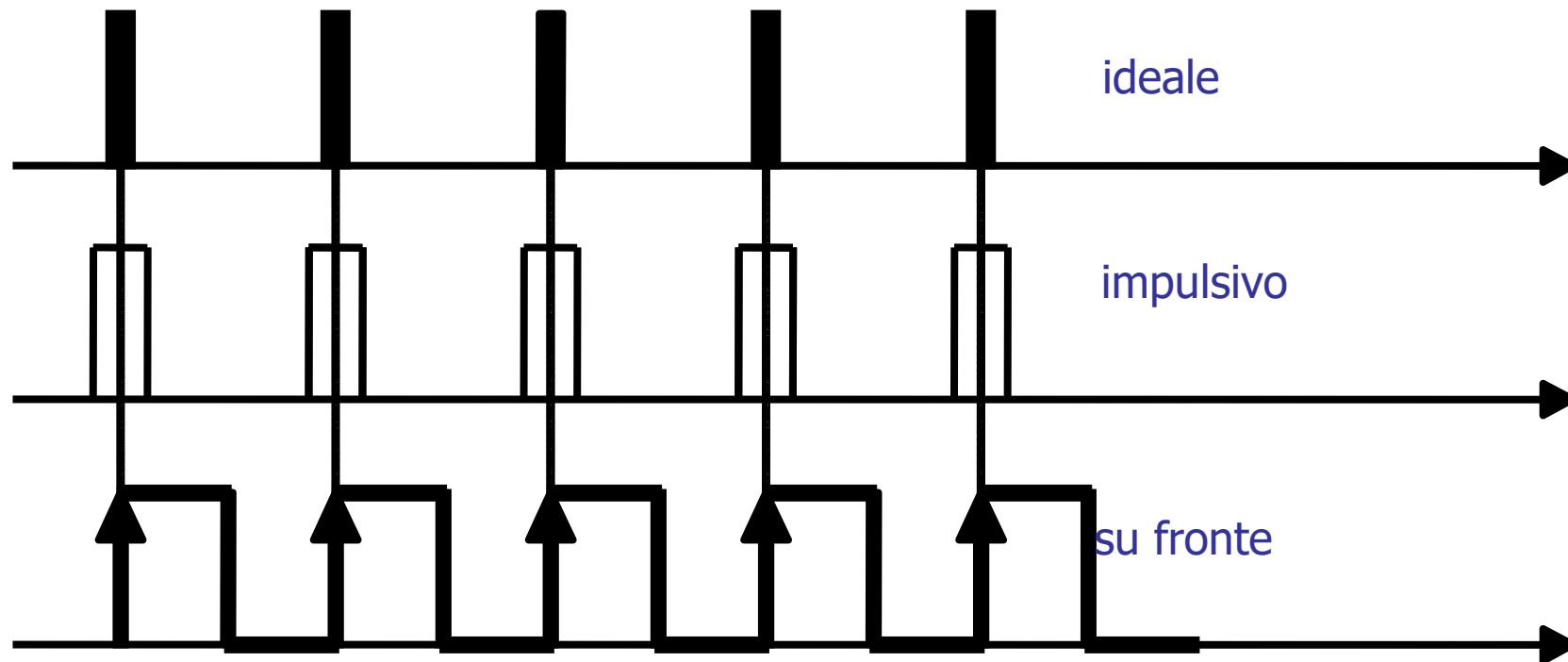


# Elementi Bistabili

---

- Come detto, lo stato di un circuito deve essere memorizzato. A tale scopo si utilizzano degli elementi di memoria detti *bistabili*.
- Il termine *bistabili* deriva dal fatto che tali elementi possono assumere solo due valori: 0 e 1
- Esistono diversi tipi di bistabili che differiscono per il numero di ingressi e per il comportamento
- I flip-flop vengono utilizzati sia come elemento fondamentale per la costituzione dei registri sia come elemento ausiliario per la costruzione di macchine sequenziali più complesse.
 
# SR latch


- Un *latch* è un dispositivo per memorizzare un dato binario.
- E' un circuito sequenziale



(a) Network

S	R	Q <sub>a</sub>	Q <sub>b</sub>
0	0	0/1	1/0 (No change)
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

(b) Truth table

 

(c) Timing diagram

# Gated SR latch

- Si introduce un input di controllo detto Clock (Clk)
  - Se Clk=1, il circuito segue il comportamento dettato da S e R. Se Clk=0 il circuito non cambia stato.
  - In presenza di abilitazione si parla di *gated latch*



 
 


Figure A.26. Gated SR latch implemented with NAND gates.

 



(c) Timing diagram

 

(d) Graphical symbol

  
# Gated D latch

- S ed R sono comandati da un solo input, detto D (più il Clock).
- S ed R non varranno mai contemporaneamente 0,0 o 1,1
- L'uscita segue sempre il valore di D (se Clk=1).



Clk	D	Q(t+1)
0	x	Q(t)
1	0	0
1	1	1




(b) Truth table

 

(c) Graphical symbol

   
# Flip-Flop D Master-Slave

- Flip-Flop: elemento di memoria che cambia stato (cioè si abilita) sul fronte di un clock
- Vogliamo introdurre un ritardo tra l'arrivo di un nuovo input e l'uscita del circuito -> Circuito Master-Slave
- Se Clk=1 il Master segue D e lo Slave non cambia stato. Se Clk=0, Q=D.
- L'uscita cambia sul fronte di discesa del clock (fronte negativo) -> Inverto il clock (fronte positivo)



 
# Flip-Flop D edge triggered

- I Flip-Flop cambiano stato solo durante le transizioni del clock (fronte positivo o negativo). Il tempo di transizione deve essere breve.
- La tempistica deve essere ben definita.  $T_{critical} = Hold\ Time + Setup\ Time$
- $T_{cr}$  è l'intervallo in cui D non deve cambiare il suo valore




(a) Network

 


(b) Example of timing
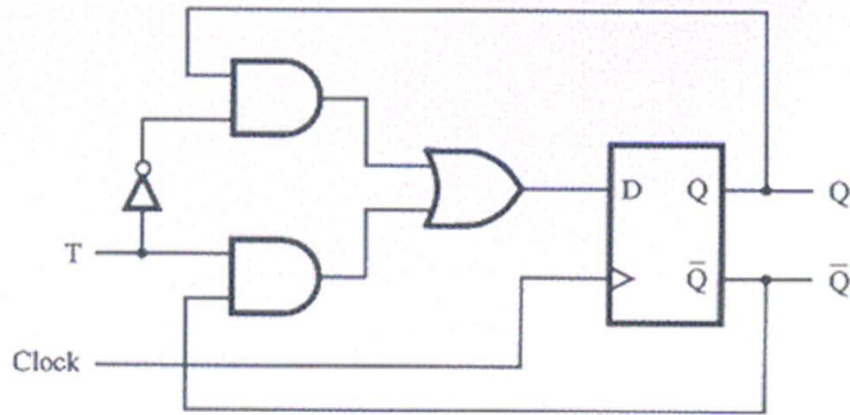
# Flip-Flop T

- Se  $\text{Clk}=1$  e  $T=1$ , il flip-flop cambia (toggles) stato.
- E' usato per i circuiti contatori




(a) Circuit

 

(d) Timing diagram

T	$Q(r+1)$
0	$Q(r)$
1	$\bar{Q}(r)$

(b) Truth table

 


(c) Graphical symbol


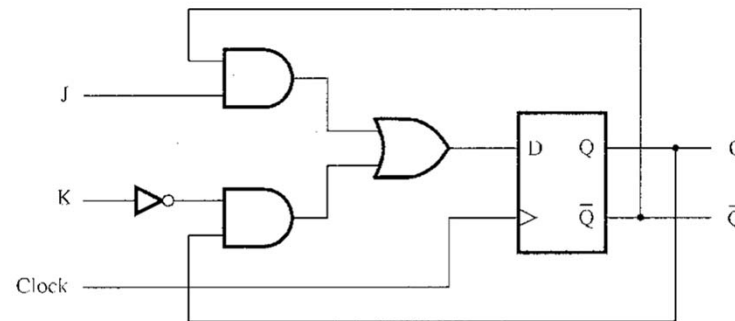
# Flip-Flop JK


- Ha un comportamento simile all'SR e al T e quindi può essere utilizzato sia come memoria, sia per i counter



(a) Circuit

J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$

(b) Truth table

 


(c) Graphical symbol


Figure A.31. JK flip-flop.
 
# Flip-Flop con Preset e Clear

- Due input aggiuntivi che forzano lo stato del Flip-Flop a 0 o 1
  - Es. all'accensione del computer tutti i f-f dovrebbero essere a 0
  - Se  $P, C = 1$  il f-f è controllato da  $Clk$  e  $D$ . Se  $P=0, Q=1$ . Se  $C=0, Q=0$ .



(a) Circuit

 

(b) Graphical symbol

Figure A.32. Master-slave D flip-flop with *Preset* and *Clear*.