
 

 
# Flip-Flop con Preset e Clear

- Due input aggiuntivi che forzano lo stato del Flip-Flop a 0 o 1
  - Es. all'accensione del computer tutti i f-f dovrebbero essere a 0
  - Se  $P, C = 1$  il f-f è controllato da  $Clk$  e  $D$ . Se  $P=0, Q=1$ . Se  $C=0, Q=0$ .



(a) Circuit




(b) Graphical symbol

Figure A.32. Master-slave D flip-flop with *Preset* and *Clear*.
 
# Registri e Registri a scorrimento

- Memorizziamo una parola in un'unica struttura: registro
  - Letture e scritture sincronizzate in contemporanea dallo stesso Clk
- Realizziamo lo scorrimento di un bit alla volta (a dx o sx) con una catena di f-f
  - Se l'out va in input effettuiamo la rotazione del registro



Clk	D	Q(t+1)
0	x	Q(t)
1	0	0
1	1	1

- Bisognerebbe avere un solo shift a clock: con i soli f-f D latch non controllo il numero di shift, che dipendono dalla durata del clock e dal delay di ogni f-f  
-> Usiamo le configurazioni Master Slave o Edge Triggered

# Registro Seriale/Parallelo con Flip-Flop D

- Nella configurazione parallela:
  - se Load=0, l'input è Serial e lo shift è seriale
  - se Load=1, la lettura/scrittura è parallela

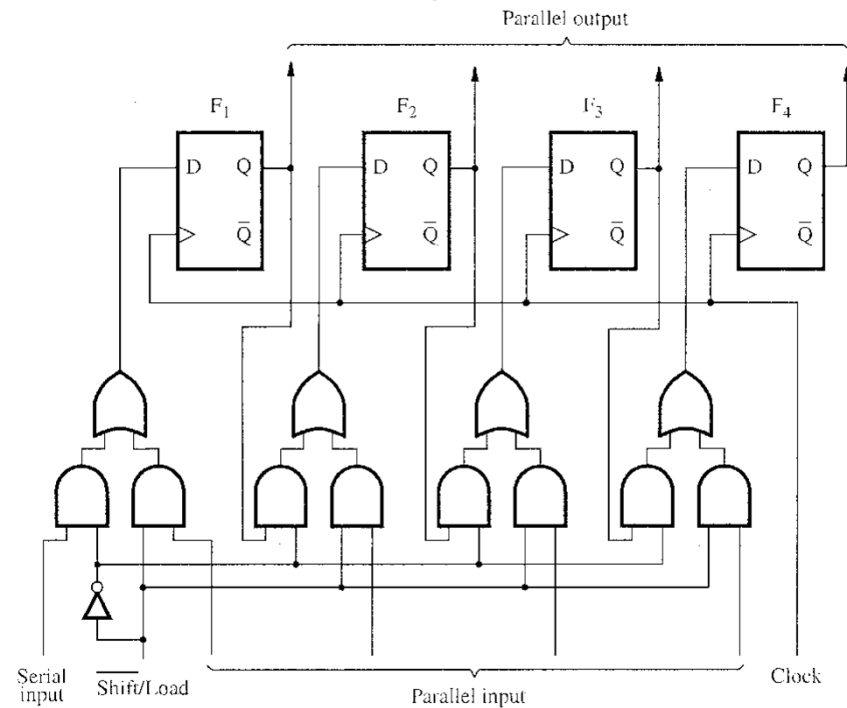


Figure A.34. Parallel-access shift register.


# Registri

---

- I registri si distinguono sulla base dei seguenti aspetti:
- Modalità di caricamento dati
  - Parallelo
  - Seriale
- Modalità di lettura dati
  - Parallelo
  - Seriale
- Operazioni sui dati:
  - Scorrimento a destra
  - Scorrimento a sinistra
  - Scorrimento circolare
  - Scorrimento con immissione di un valore


# Registri
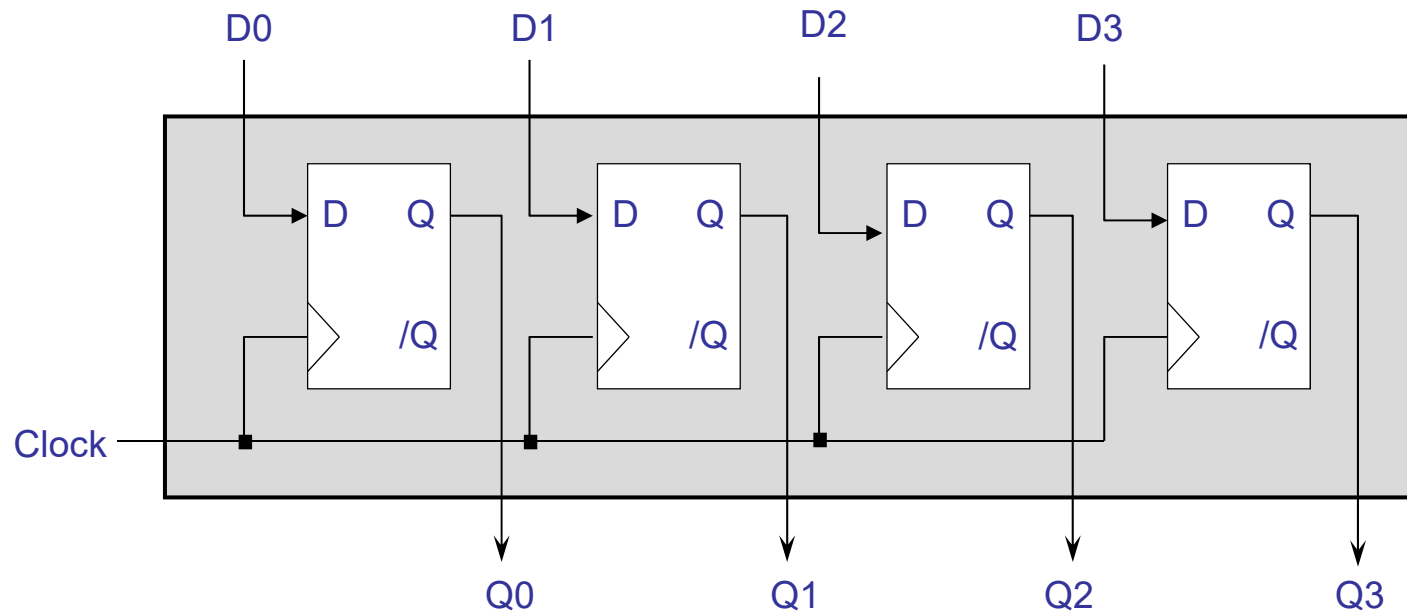
## ➤ Registro *parallelo-parallelo* a 4 bit



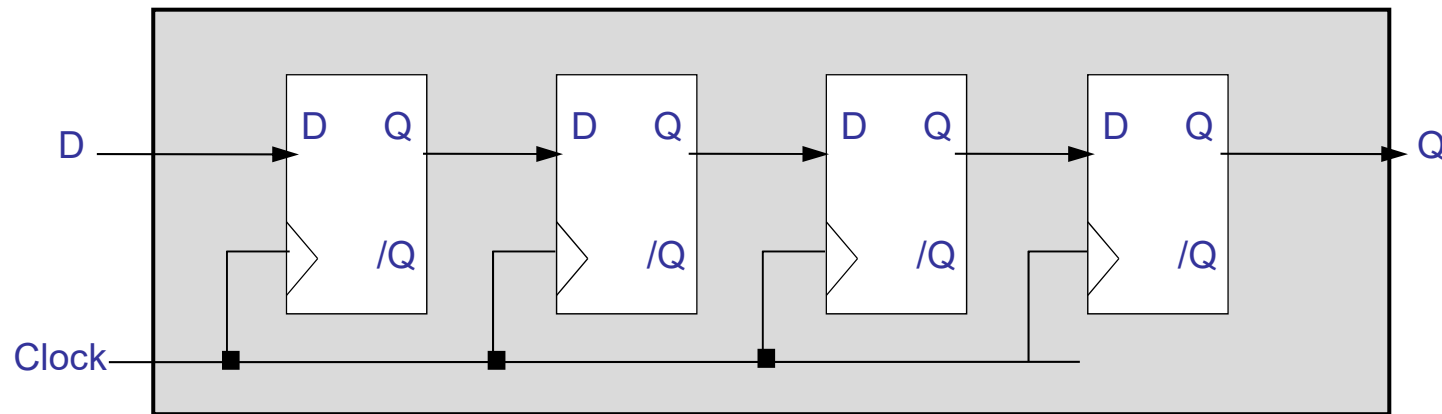
# Registri

- Registro *serie-serie* a 4 bit (*Shift Register*)




# Registri a scorrimento

Input: Serie -> Output: Serie

 


Input: Serie -> Output: Serie/Parallelo

P-Out

 


# Trasferimento seriale

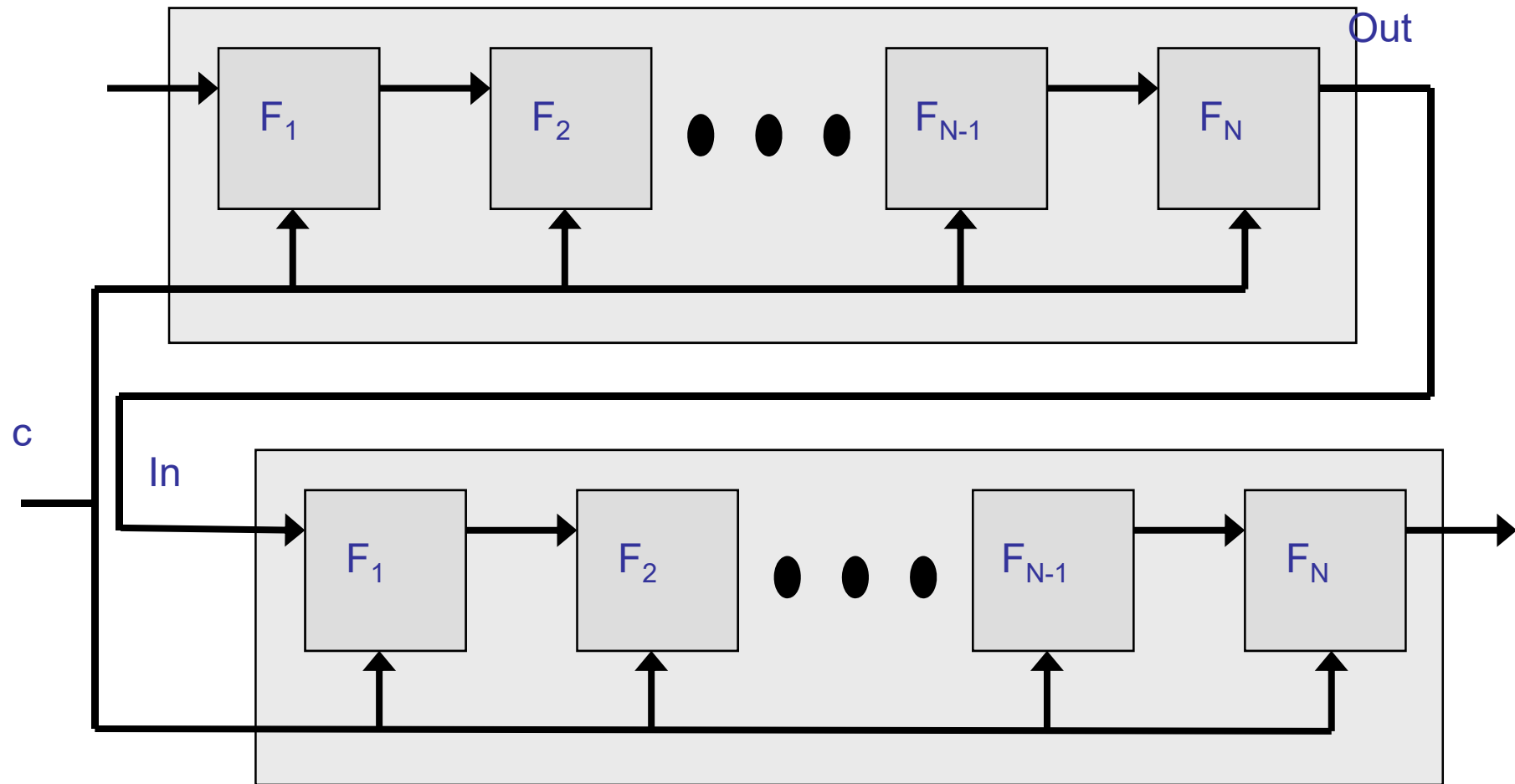




# Trasferimento parallelo

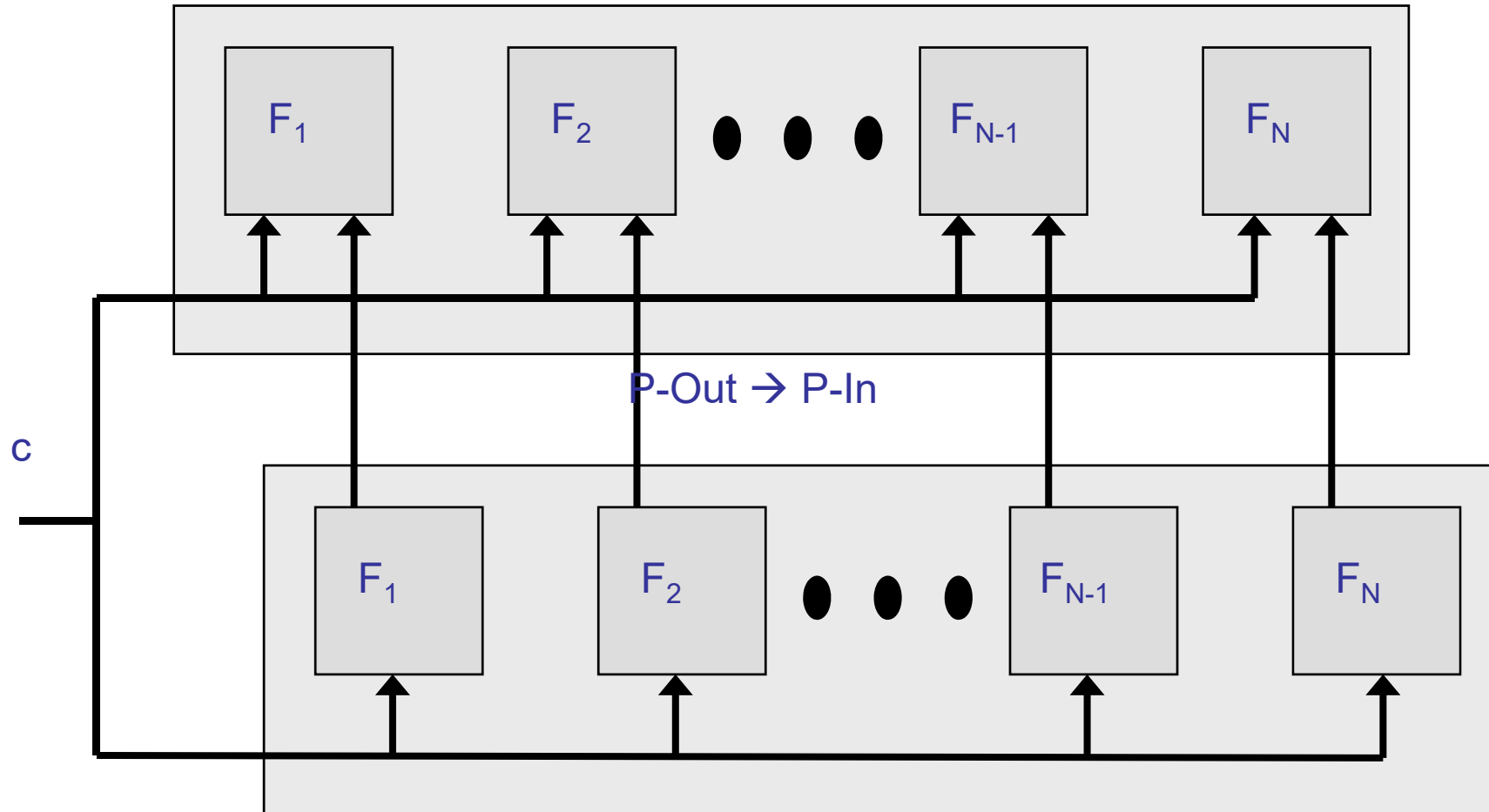
 
# Counter

- Realizzato con f-f T per diversi scopi:
  - Scaler: genera clock a frequenze sottomultiple di quella del clock principale
- Gli stati dei f-f effettuano un conteggio binario
- Il Clk può essere unico o comandare tutti i f-f (asincrono, sincrono)




## *Esercizi: Half-Adder*

---



- L'half adder, detto anche semisommatore, è un componente elettronico digitale che esegue la somma di due bit A e B e la presenta sull'uscita S; inoltre viene calcolato anche il riporto C, senza tener conto però di un eventuale riporto in ingresso
- Disegnare un half adder

# Esercizi: Half-Adder

- Disegnare un half adder

 

Inputs		Outputs	
A	B	S	C
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

  




# Esercizi

---

- Un (Full-)adder, aggiunge all'half adder un carry-in
- Realizzare un Full adder
- Realizzare un Full adder componendo due half-adder


# Esercizi

- Realizzare un Full adder

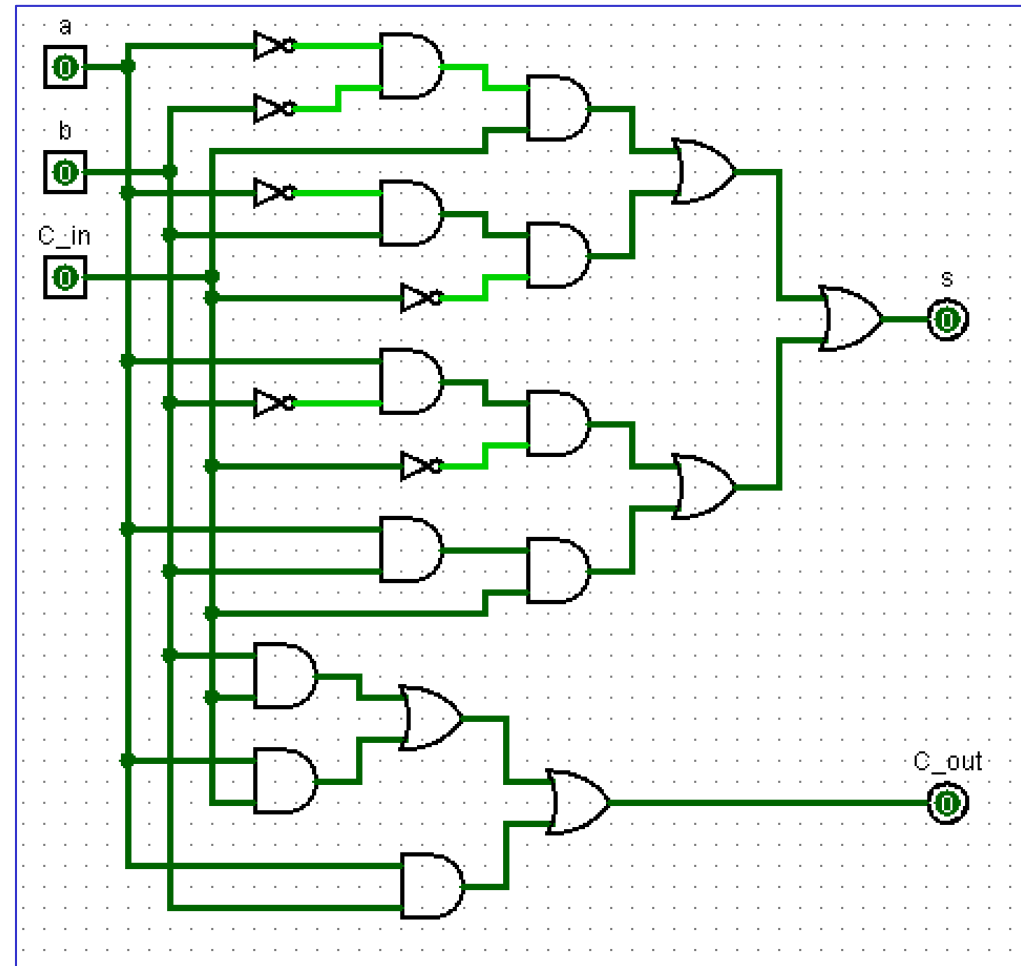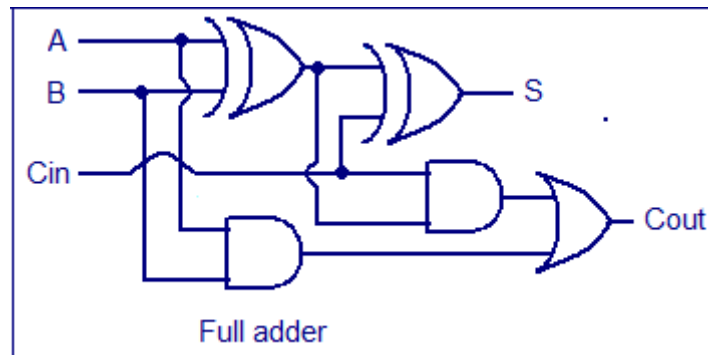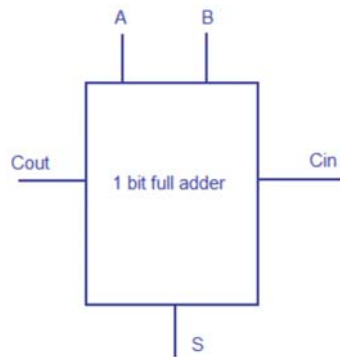

 
# Esercizi

- Realizzare un Full adder componendo due half-adder


 
# Esercizi

- Realizzare una ALU ad un bit che dati due ingressi (A,B) ed un eventuale carry-in ( $C_{in}$ ) sia in grado di eseguire le seguenti funzioni
  - A AND B
  - A OR B
  - A + B con Carry-out ( $C_{out}$ )
  - NOT B



<b>f1</b>	<b>f2</b>	<b>op</b>
0	0	AND
0	1	OR
1	0	NOT B
1	1	ADD