

---

# Corso di Architettura dei Sistemi a Microprocessore

*Introduzione Alle Reti Logiche*



**Luigi Coppolino**

# Contact info

---

Prof. Luigi Coppolino  
luigi.coppolino@uniparthenope.it

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"  
Dipartimento di Ingegneria

Centro Direzionale di Napoli, Isola C4  
V Piano lato SUD - Stanza n. 512

Tel: +39-081-5476702  
Fax: +39-081-5476777



## *Analisi e Sintesi di un sistema*

---

Per *analisi* di un sistema si intende l'individuazione delle relazioni di causa/effetto tra i segnali di ingresso e uscita, attraverso l'esame di una rappresentazione schematica dei suoi componenti elementari e dei collegamenti che li interconnettono, ovvero:

- *data la rappresentazione schematica del sistema, individuarne il comportamento.*

Per *sintesi* di un sistema si intende l'individuazione dei componenti e delle interconnessioni necessarie per realizzarlo seguendo la preassegnata specifica funzionale:

- *data la specifica funzionale individuarne la struttura.*




# Analisi e sintesi

---
 
## *Analisi*


Data la descrizione  
della  
**STRUTTURA**  
(come è fatta)



Determinarne il  
**COMPORAMENTO**  
(cosa fa)
 
## Sintesi

Data la descrizione  
del  
**COMPORAMENTO**  
(cosa deve fare)



Determinarne la  
**STRUTTURA**  
(come è fatta)

# L'algebra di Boole - richiami

Operazioni fondamentali sui bit:

<u>x</u>	<u>y</u>	<u>x AND y</u>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Congiunzione

x AND y si indica anche con:  $x \cdot y$

<u>x</u>	<u>y</u>	<u>x OR y</u>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Disgiunzione

x OR y si indica anche con  $x + y$

<u>x</u>	<u>NOT x</u>
0	1
1	0

Negazione

NOT x si indica anche con  $\bar{x}$



# L'algebra di Boole - alcune proprietà (1)

---

- Proprietà commutativa:

$$x \text{ AND } y = y \text{ AND } x$$

$$x \text{ OR } y = y \text{ OR } x$$

- Proprietà associativa:

$$(x \text{ AND } y) \text{ AND } z = x \text{ AND } (y \text{ AND } z)$$

$$(x \text{ OR } y) \text{ OR } z = x \text{ OR } (y \text{ OR } z)$$

per la propr. associativa si posso definire AND e OR a più di due operandi (es.  $x \text{ AND } y \text{ AND } z$ )

- Proprietà di idempotenza e assorbimento:

$$x \text{ AND } x = x$$

$$x \text{ OR } x = x$$

$$x \text{ AND } (x \text{ OR } y) = x$$

$$x \text{ OR } (x \text{ AND } y) = x$$



# L'algebra di Boole - alcune proprietà (2)

---

- Proprietà distributiva

$$x \text{ AND } (y \text{ OR } z) = (x \text{ AND } y) \text{ OR } (x \text{ AND } z)$$

$$x \text{ OR } (y \text{ AND } z) = (x \text{ OR } y) \text{ AND } (x \text{ OR } z)$$

- Proprietà di convoluzione

$$\text{NOT } (\text{NOT } x) = x$$

- Proprietà del minimo e del massimo:

$$x \text{ AND } 1 = x \qquad x \text{ AND } 0 = 0$$

$$x \text{ OR } 0 = x \qquad x \text{ OR } 1 = 1$$

- Leggi di De Morgan:

$$\text{NOT } (x \text{ AND } y) = (\text{NOT } x) \text{ OR } (\text{NOT } y)$$

$$\text{NOT } (x \text{ OR } y) = (\text{NOT } x) \text{ AND } (\text{NOT } y)$$



# Funzioni booleane (o logiche)

$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  è una funzione booleana se ad ogni ennupla di valori booleani  $x_1, \dots, x_n$  associa un valore booleano  $y$

Due esempi:

$x_1$	$x_2$	$f(x_1, x_2)$	$x_1$	$x_2$	$f(x_1, x_2)$
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1

Questa funzione è detta  
OR esclusivo, o XOR

Questa funzione è detta  
equivalenza, o EQU

Anche AND, OR e NOT sono funzioni booleane. Esse vengono dette *funzioni fondamentali* dell'algebra





# *Insiemi funzionalmente completi*

---

Si può dimostrare che qualsiasi funzione booleana può essere calcolata applicando le funzioni AND, OR, e NOT.

Ad esempio:

$$x \text{ XOR } y = (x \text{ AND NOT } y) \text{ OR } (y \text{ AND NOT } x)$$

Per questo, l'insieme {AND, OR, NOT} si dice *funzionalmente completo*.

Esistono altri insiemi funzionalmente completi. Si noti che grazie alle leggi di De Morgan si può costruire la AND da {OR, NOT}, oppure la OR da {AND, NOT}. Quindi anche {AND, NOT} e {OR, NOT} sono insiemi funzionalmente completi.



# Reti logiche

---

I valori booleani possono essere rappresentati da grandezze elettriche.  
Ad esempio:

0  $\Leftrightarrow$  tensione di 0 Volt

1  $\Leftrightarrow$  tensione di +5 Volt

In tal caso le funzioni booleane possono essere realizzate mediante circuiti elettronici detti *reti logiche*.

Nelle reti logiche *unilaterali*, le uscite della rete corrispondono a valori di grandezze elettriche misurate in opportuni punti del circuito; il flusso dell'elaborazione procede fisicamente in un'unica direzione, dai segnali di ingresso verso i segnali di uscita.


Nelle reti logiche *bilaterali*, invece, l'uscita della rete è determinata dalla presenza o dall'assenza di "contatto" tra due punti della rete.




# Porte logiche (gates)

Circuiti logici elementari che realizzano le operazioni fondamentali. Le reti logiche si costruiscono connettendo più porte logiche.


Simboli delle principali porte logiche:

 

$$z = x \text{ AND } y$$

 

$$z = x \text{ OR } y$$

 

$$y = \text{NOT } x$$

(se connesso a un'altra porta, il NOT si indica talora con un semplice pallino)

# Operatori logici generalizzati (1)

---

Dato un vettore di variabili booleane  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , e una variabile booleana  $\alpha$ , indicheremo con la notazione:

$$Y = \alpha \text{ OP } X \quad (\text{dove } \text{OP} \text{ è un operatore booleano})$$

l'operazione che produce il vettore booleano  $Y$  così definito:

$$\begin{aligned} Y &= (y_1, y_2, \dots, y_n) \text{ con} \\ y_1 &= \alpha \text{ OP } x_1 \\ &\dots\dots\dots \\ y_n &= \alpha \text{ OP } x_n \end{aligned}$$

Un vettore di bit viene indicato anche come **parola (word)**

Esempio:

$\alpha$  AND  $X$  ha come risultato il vettore formato da:  
 $(\alpha$  AND  $x_1, \alpha$  AND  $x_2, \dots, \alpha$  AND  $x_n)$



## Operatori logici generalizzati (2)

---

Dati due vettori di variabili booleane  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  e  $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  indicheremo con la notazione:

$$Z = X \text{ OP } Y \quad (\text{dove } \text{OP} \text{ è un operatore booleano})$$

l'operazione che produce il vettore booleano  $Z$  così definito:

$$Z = (z_1, z_2, \dots, z_n) \text{ con}$$

$$z_1 = x_1 \text{ OP } y_1$$

.....

$$z_n = x_n \text{ OP } y_n$$


Esempio:

$X \text{ OR } Y$  ha come risultato il vettore formato da:  
 $(x_1 \text{ OR } y_1, x_2 \text{ OR } y_2, \dots, x_n \text{ OR } y_n)$




# Porte logiche generalizzate (1)

Rappresentazione simbolica:

 


$$Y = \alpha \text{ AND } X$$

Circuito equivalente:

 


# Porte logiche generalizzate (2)

Rappresentazione simbolica:

 

$$Z = X \text{ AND } Y$$

Circuito equivalente:

 

# Tassonomia dei circuiti digitali

---

- I circuiti digitali possono essere classificati in due categorie
- **Circuiti combinatori**
  - Il valore delle uscite ad un determinato istante dipende unicamente dal valore degli ingressi in quello stesso istante.
- **Circuiti sequenziali**
  - Il valore delle uscite in un determinato istante dipende sia dal valore degli ingressi in quell'istante sia dal valore degli ingressi in istanti precedenti
  - Per definire il comportamento di un circuito sequenziale è necessario tenere conto della storia passata degli ingressi del circuito
- La definizione di circuito sequenziale implica due concetti:
  - **Il concetto di tempo**
  - **Il concetto di stato**



# Macchine combinatorie (1)

Reti logiche con  $n$  ingressi  $x_1, x_2, \dots, x_n$  e  $m$  uscite  $y_1, y_2, \dots, y_m$  che realizzano la corrispondenza:

$$y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

.....

$$y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$$



## *Macchine combinatorie (2)*

---

In una macchina combinatoria i valori delle uscite dipendono esclusivamente dai valori degli ingressi

In una macchina combinatoria ideale tale dipendenza è istantanea

In una macchina reale c'è sempre un ritardo tra l'istante in cui c'è una variazione in uno degli ingressi e l'istante in cui l'effetto di questa variazione si manifesta sulle uscite



# Sintesi di funzioni logiche

- Possiamo sintetizzare una funzione logica a partire dalla sua tabella di verità nella forma *somma di prodotti* o *prodotti di somme*.

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$f_1$	$f_2$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

- Somma di prodotti:
  - Individuare le righe della tabella di verità a valore 1
  - Per ognuna di esse, rappresentare un termine come il prodotto delle variabili in input, prese come  $x_i$  se  $x_i = 1$ , altrimenti (NOT  $x_i$ ) se  $x_i = 0$ .
  - Sommare tutti i termini così ottenuti

# Minimizzazione delle funzioni logiche

- Costo di una funzione logica: numero di gates + numero di input per ogni porta
- Minimizzare: rendere minimo il costo della rete logica associata ad una funzione logica
- Possiamo minimizzare effettuando operazioni algebriche, tenendo a mente le regole di logica binaria viste in precedenza:
  - Distributività, Idempotenza, Complemento, ...

$$f = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$$

$$f = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} + x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot \overline{x_3} + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$$

$$f = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} (\overline{x_3} + x_3) + \overline{x_1} \cdot x_2 (\overline{x_3} + x_3) + x_1 \cdot \overline{x_2} (\overline{x_3} + x_3) + x_1 \cdot x_2 (\overline{x_3} + x_3)$$

$$= \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} + \overline{x_1} \cdot x_2 + x_1 \cdot \overline{x_2} + x_1 \cdot x_2 = \overline{x_2} + x_1 \cdot x_3$$



# Minimizzazione con le mappe di Karnaugh

## (1/2)


---

- Tecnica geometrica per derivare rapidamente la rappresentazione minima di una funzione logica
- Si riportano su due assi le variabili in input (con una variazione alla volta) e si indica all'interno dei quadrati della mappa il valore della funzione logica corrispondente
- La funzione logica può essere agevolmente rappresentata fino a 4 variabili di input (cioè basta una sola mappa di Karnaugh piana)
- Si raccolgono i quadrati in gruppi di  $2^k$  e si riportano i termini prodotto, indicando le sole variabili che non cambiano.



# Minimizzazione con le mappe di Karnaugh (2/2)


## ➤ Esempi:

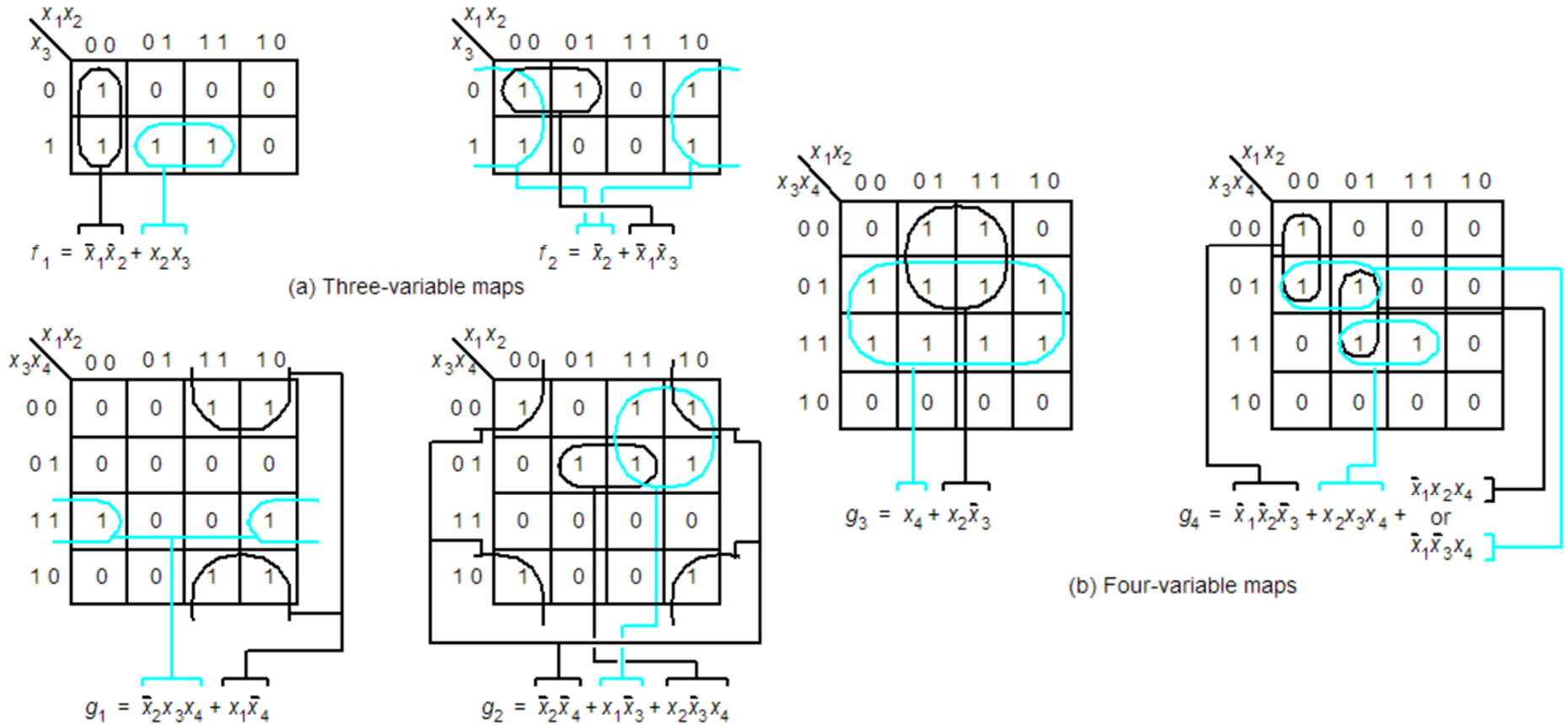

# Variabili Don't Care

- *Don't Care*: variabili che possono assumere indifferentemente valore 0 o 1. Sono indicate con d nella tavola di verità.
- Esempio: BCD a 4 bit

Decimal digit represented	Binary coding				f
	b <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>0</sub>	
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
unused	1	0	1	0	d
	1	0	1	1	d
	1	1	0	0	d
	1	1	0	1	d
	1	1	1	0	d
	1	1	1	1	d

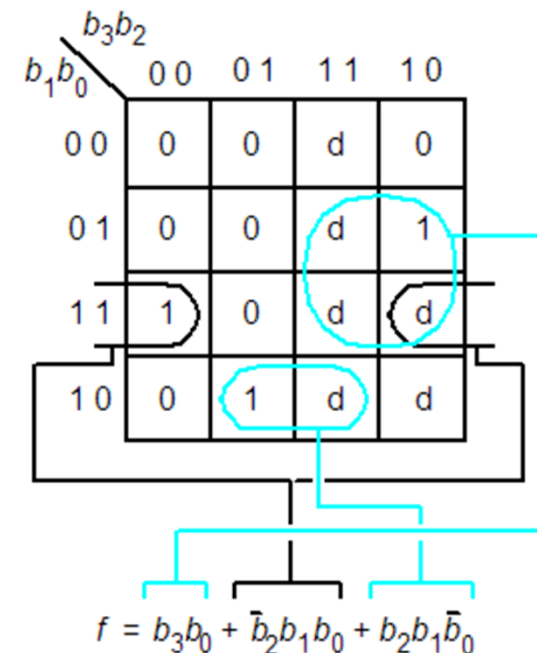

# Esercizio

- Trovare l'espressione delle seguenti funzioni logiche nella forma somma di prodotti
- Minimizzarla mediante tavola di Karnaugh
- Verificare il risultato ottenuto con LogiSim

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$f_1$	$f_2$	$f_3$	$f_4$
0	0	0	1	1	d	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	d
1	0	0	1	0	d	d
1	0	1	0	0	0	d
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	0

Figure PA.1 Logic functions for Problem A.



# NAND e NOR gates

- Implementazione elettronica più vantaggiosa

$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$f = x_1 \uparrow x_2 = \overline{x_1 x_2} = \bar{x}_1 + \bar{x}_2$$

$$f = x_1 \downarrow x_2 = \overline{x_1 + x_2} = \bar{x}_1 \bar{x}_2$$



(a) NAND

 


(b) NOR

- Una NAND (o NOR) è un insieme funzionalmente completo
  - Posso rappresentare una funzione somma di prodotti con sole NAND
- Non è applicabile la proprietà associativa

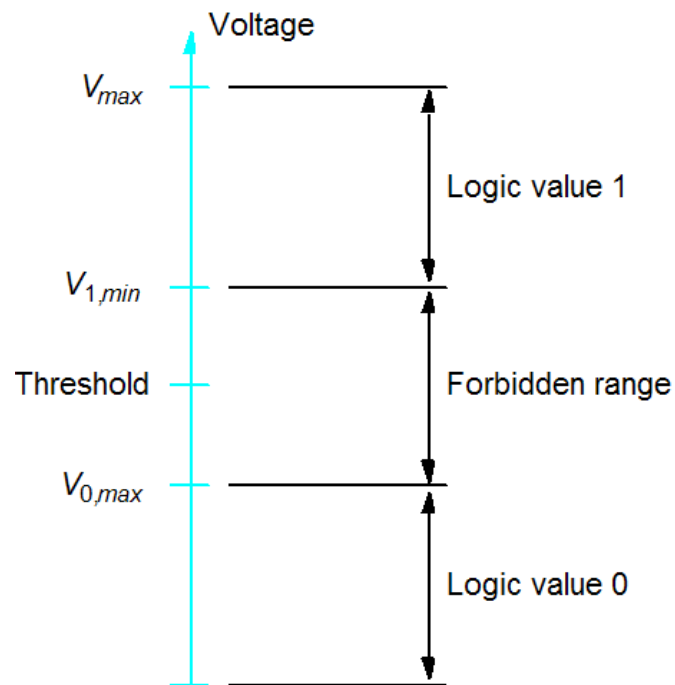
# Implementazione reale delle porte logiche

- I valori logici sono rappresentati mediante correnti o tensioni
  - I due valori sono separati da una soglia (threshold)
  - In realtà vi è una regione interdetta ai valori logici (forbidden range) per contemplare eventuali disturbi elettrici (noise)



 
# *Il concetto di tempo*

- Un segnale elettrico è una tensione variabile nel tempo




 - I segnali binari sono rappresentati tipicamente mediante due livelli di tensione di un segnale elettrico.


 
# Il concetto di tempo

- Il segnale binario è un segnale variabile con continuità
- In un intervallo di tempo  $t=t_1-t_0$  il segnale assume infiniti valori, corrispondenti agli infiniti istanti tra  $t_0$  e  $t_1$
- Si ricorre al concetto di *tempo discreto* in cui il numero di istanti discreti in un intervallo  $t=t_1-t_0$  è finito



# Il concetto di tempo

- Il valore del segnale elettrico viene letto o *campionato* in istanti determinati
- Gli istanti in cui deve essere *campionato* il segnale elettrico sono scanditi da un apposito segnale detto *clock*
- **Un *clock* ha le seguenti caratteristiche:**
  - E' un segnale binario
  - E' un segnale periodico




# Il concetto di tempo

- Nel periodo  $T_{CK}$ , o *ciclo di clock*, il segnale assume:
  - Il valore logico 1 per un tempo  $T_H$
  - Il valore logico 0 per un tempo  $T_L$
- Il rapporto  $T_H / T_{CK}$  è detto *duty-cycle*
- Il passaggio dal valore 0 al valore 1 è detto *fronte di salita*
- Il passaggio dal valore 1 al valore 0 è detto *fronte di discesa*




# Clock

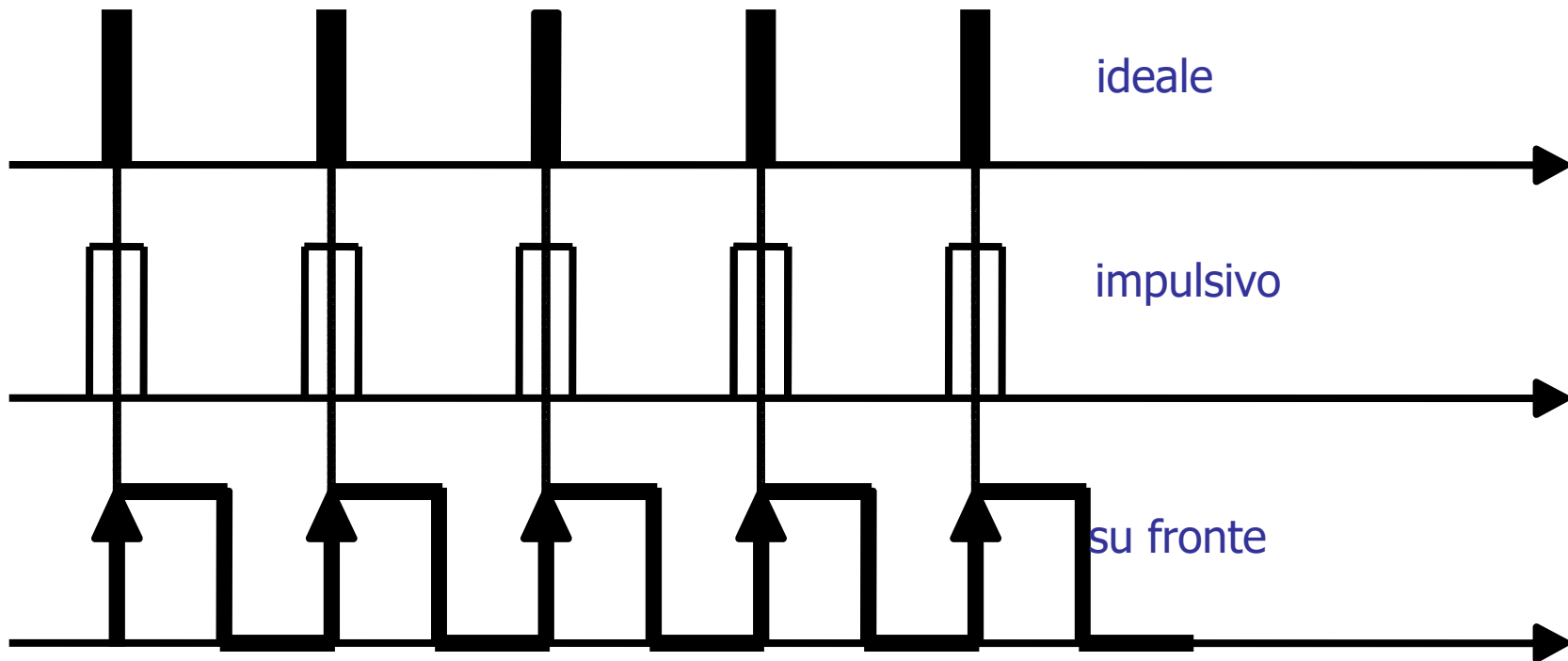
 
## Trasferimento dati su bus unico -1/2

---

- Trasferimento da bus a registro (caricamento di un registro)






 
## Trasferimento dati su bus unico -2/2

---


- Trasferimento da registro a bus (caricamento da un registro)



# Transistor NMOS e PMOS

 


(a) NMOS transistor

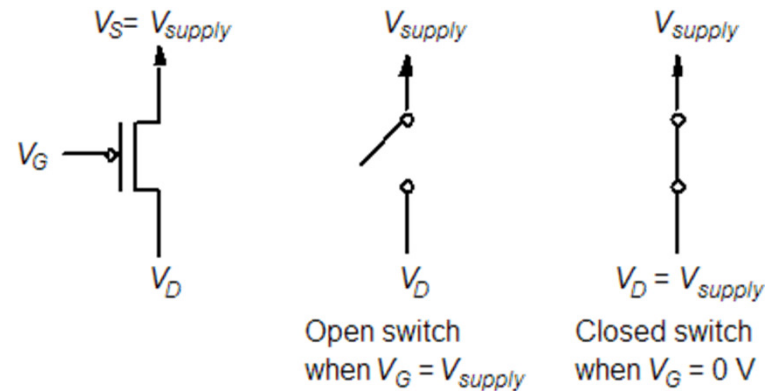


(b) PMOS transistor

# Circuito Invertitore

 



(a)

 



(b)

Se  $V_{in}=0$  allora  $V_{out}=V_{supply}$   
Se  $V_{in}=V_{supply}$  allora  $V_{out}=0$

# Circuiti per NAND e NOR

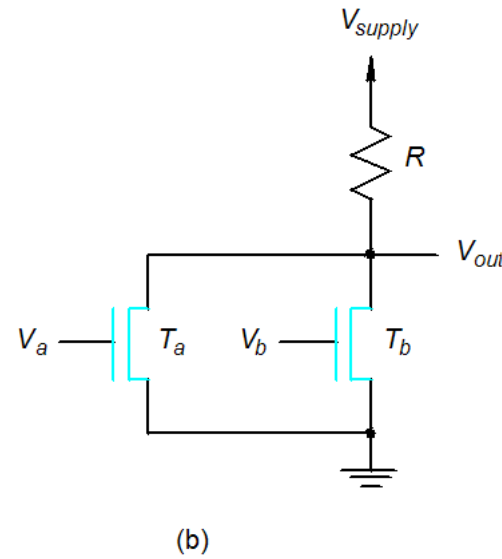 

NOR

  


NAND

# Invertitore CMOS

 
*Problema energetico:* quando il percorso verso terra è chiuso, la corrente passa attraverso il resistore, che dissipa energia sotto forma di calore.

*Soluzione:* sostituire il resistore con un transistor PMOS. In questo modo non c'è mai un percorso chiuso per la corrente verso terra, tranne in fase di transizione degli stati (nota: la potenza dissipata dipende dal numero di transizioni di stato in questo caso)



$x$	$V_x$	$T_1$	$T_2$	$V_f$	$f$
0	low	on	off	high	1
1	high	off	on	low	0
 
# Caratteristica di trasferimento del CMOS



# Circuiti CMOS


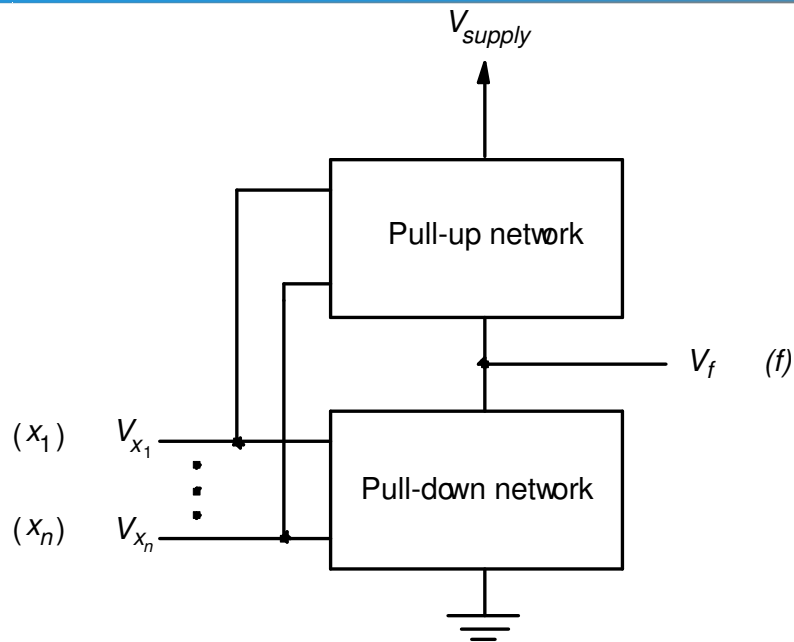



Figure A.16. Structure of a CMOS circuit.

 

(a) Circuit

$x_1$	$x_2$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$f$
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	1
1	0	off	on	on	off	1
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states

 


(a) Circuit

$x_1$	$x_2$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$f$
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	0
1	0	off	on	on	off	0
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states

Figure A.18. CMOS realization of a NOR gate.


# NAND vs AND

 

(a) Circuit

$x_1$	$x_2$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$f$
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	1
1	0	off	on	on	off	1
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states

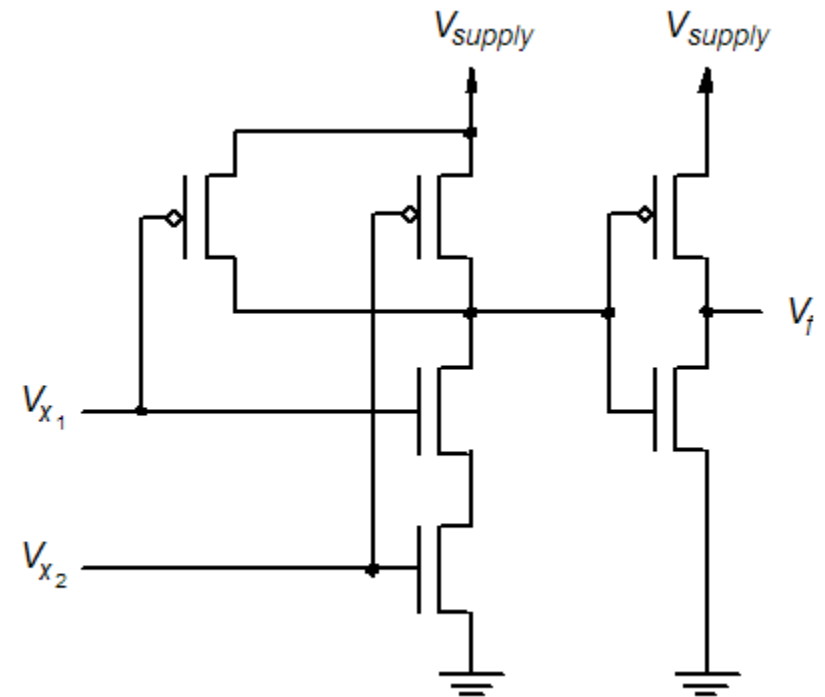


AND

NAND



 
# Buffer a tre stati

- Si introduce un terzo stato (high-impedance) per disconnettere elettricamente un dispositivo dal circuito
- È la tecnica più diffusa per realizzare il collegamento di più registri "sorgenti" verso un bus comune




(a) Symbol

 

(b) Equivalent circuit

$e$	$x$	$f$
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1


(c) Truth table

 

(d) Implementation
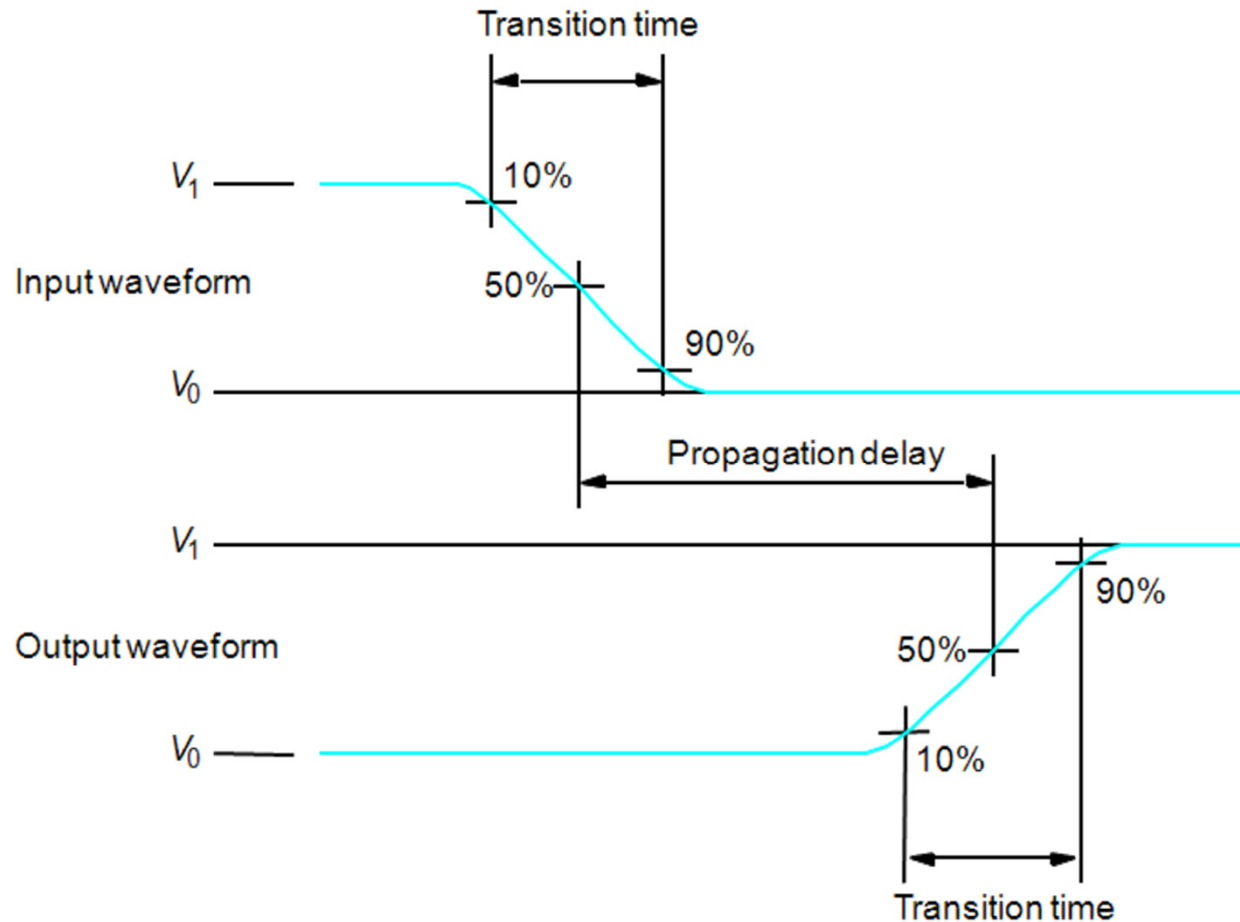
# Ritardo di propagazione

Maggiore è il ritardo di propagazione, minore è la velocità massima del circuito logico




# *Fan-In e Fan-Out*

---


- Fan-In: numero di ingressi alle porte logiche di un circuito
  - Maggiore è il Fan-In, maggiore è il ritardo di propagazione del circuito logico
  - Nel caso di CMOS un nuovo ingresso implica un nuovo PMOS e un nuovo NMOS
- Fan-Out: numero di uscite che pilotano ulteriori ingressi
- Solitamente il Fan-In e il Fan-Out sono in numero limitato per non far decrescere la velocità del circuito.
  - Per successivi ingressi si adopera un nuovo gate



# Package di Circuiti Integrati (IC)

 

(a) Physical appearance

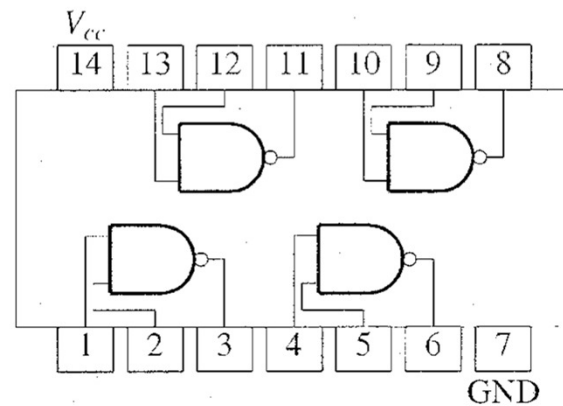

(b) Schematic of an integrated circuit providing four 2-input NAND gates


# Elementi Bistabili

---

- Come detto, lo stato di un circuito deve essere memorizzato. A tale scopo si utilizzano degli elementi di memoria detti *bistabili*.
- Il termine *bistabili* deriva dal fatto che tali elementi possono assumere solo due valori: 0 e 1
- Esistono diversi tipi di bistabili che differiscono per il numero di ingressi e per il comportamento
- I flip-flop vengono utilizzati sia come elemento fondamentale per la costituzione dei registri sia come elemento ausiliario per la costruzione di macchine sequenziali più complesse.
 
# SR latch


- Un *latch* è un dispositivo per memorizzare un dato binario.
- E' un circuito sequenziale



(a) Network

S	R	Q <sub>a</sub>	Q <sub>b</sub>
0	0	0/1	1/0 (No change)
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

(b) Truth table

 

(c) Timing diagram

# Gated SR latch

- Si introduce un input di controllo detto Clock (Clk)
  - Se Clk=1, il circuito segue il comportamento dettato da S e R. Se Clk=0 il circuito non cambia stato.
  - In presenza di abilitazione si parla di *gated latch*



 
 
 
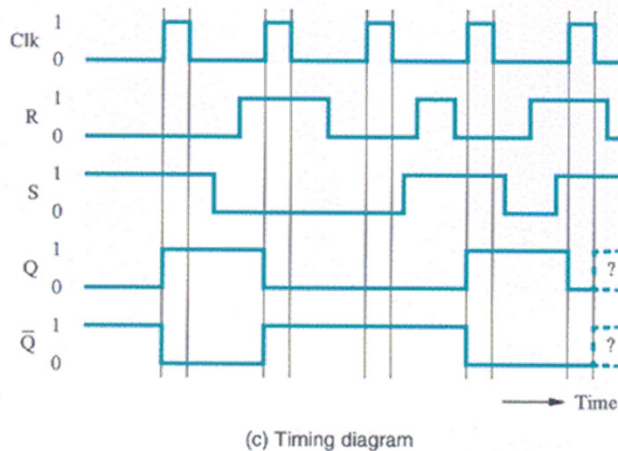


Figure A.26. Gated SR latch implemented with NAND gates.

 

 
# Gated D latch

- S ed R sono comandati da un solo input, detto D (più il Clock).
- S ed R non varranno mai contemporaneamente 0,0 o 1,1
- L'uscita segue sempre il valore di D (se Clk=1).



Clk	D	$Q(t+1)$
0	x	$Q(t)$
1	0	0
1	1	1

(b) Truth table

 


(c) Graphical symbol



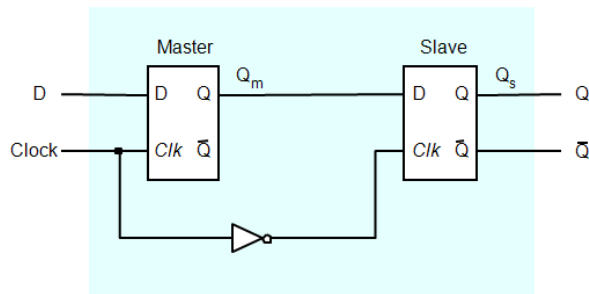
# Flip-Flop D Master-Slave


- Flip-Flop: elemento di memoria che cambia stato (cioè si abilita) sul fronte di un clock
- Vogliamo introdurre un ritardo tra l'arrivo di un nuovo input e l'uscita del circuito -> Circuito Master-Slave
- Se Clk=1 il Master segue D e lo Slave non cambia stato. Se Clk=0,  $Q=D$ .
- L'uscita cambia sul fronte di discesa del clock (fronte negativo) -> Inverto il clock (fronte positivo)



(a) Circuit

 


(b) Timing diagram

 


(c) Graphical symbol
 
# Flip-Flop D edge triggered

- I Flip-Flop cambiano stato solo durante le transizioni del clock (fronte positivo o negativo). Il tempo di transizione deve essere breve.
- La tempistica deve essere ben definita.  $T_{critical} = Hold\ Time + Setup\ Time$
- $T_{cr}$  è l'intervallo in cui D non deve cambiare il suo valore




(a) Network

 


(b) Example of timing
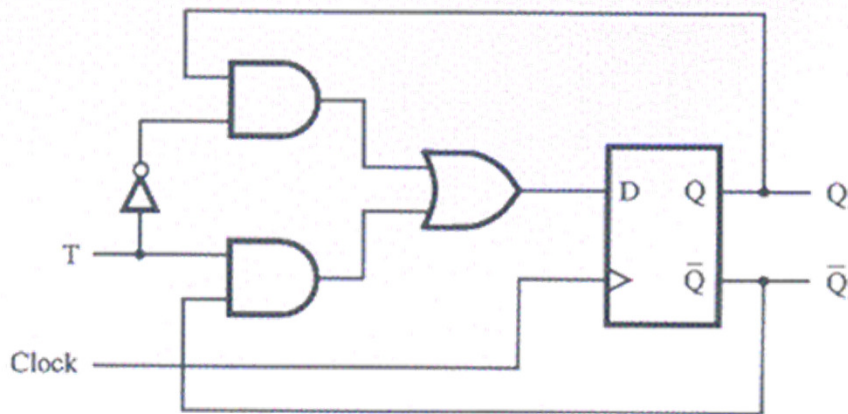
# Flip-Flop T

- Se  $Clk=1$  e  $T=1$ , il flip-flop cambia stato.
- E' usato per i circuiti contatori




(a) Circuit

 

(d) Timing diagram

T	$Q(r+1)$
0	$Q(r)$
1	$\bar{Q}(r)$


(b) Truth table

 

(c) Graphical symbol
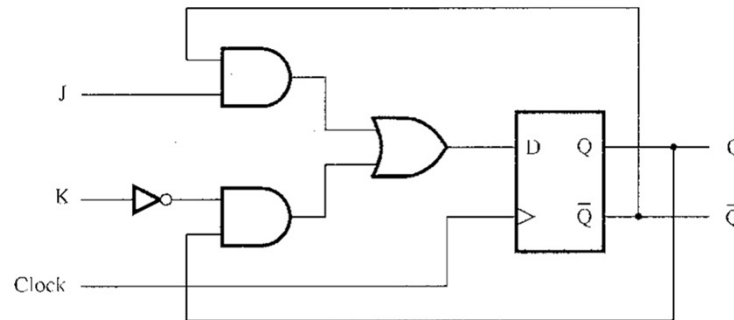
# Flip-Flop JK


- Ha un comportamento simile all'SR e al T e quindi può essere utilizzato sia come memoria, sia per i counter



(a) Circuit

J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$

(b) Truth table

 


(c) Graphical symbol

Figure A.31. JK flip-flop.

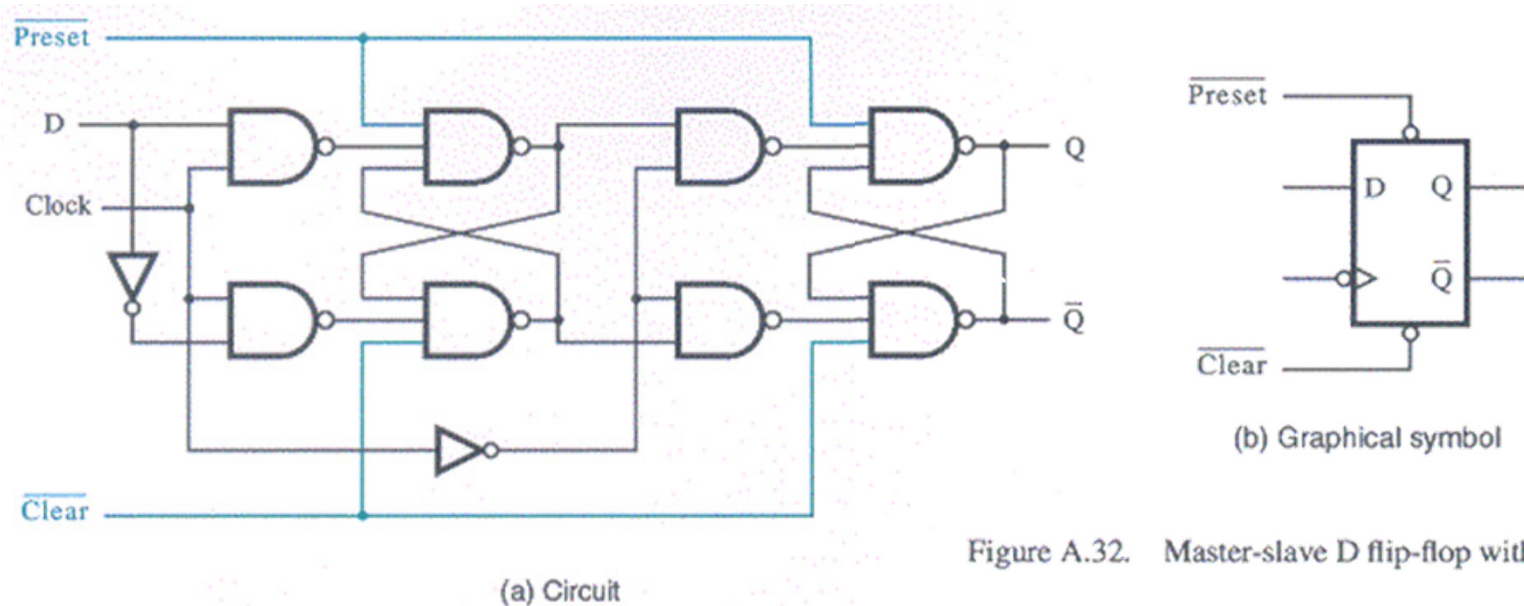
# Flip-Flop con Preset e Clear

- Due input aggiuntivi che forzano lo stato del Flip-Flop a 0 o 1
  - Es. all'accensione del computer tutti i f-f dovrebbero essere a 0
  - Se  $P, C = 1$  il f-f è controllato da Clk e D. Se  $P=0, Q=1$ . Se  $C=0, Q=0$ .


 
# Registri e Registri a scorrimento

- Memorizziamo una parola in un'unica struttura: registro
  - Letture e scritture sincronizzate in contemporanea dallo stesso Clk
- Realizziamo lo scorrimento di un bit alla volta (a dx o sx) con una catena di f-f
  - Se l'out va in input effettuiamo la rotazione del registro



Clk	D	Q(t+1)
0	x	Q(t)
1	0	0
1	1	1

- Bisognerebbe avere un solo shift a clock: con i soli f-f D latch non controllo il numero di shift, che dipendono dalla durata del clock e dal delay di ogni f-f  
->Usiamo le configurazioni Master Slave o Edge Triggered

# Registro Seriale/Parallelo con Flip-Flop D

- Nella configurazione parallela:
  - se Load=0, l'input è Serial e lo shift è seriale
  - se Load=1, la lettura/scrittura è parallela

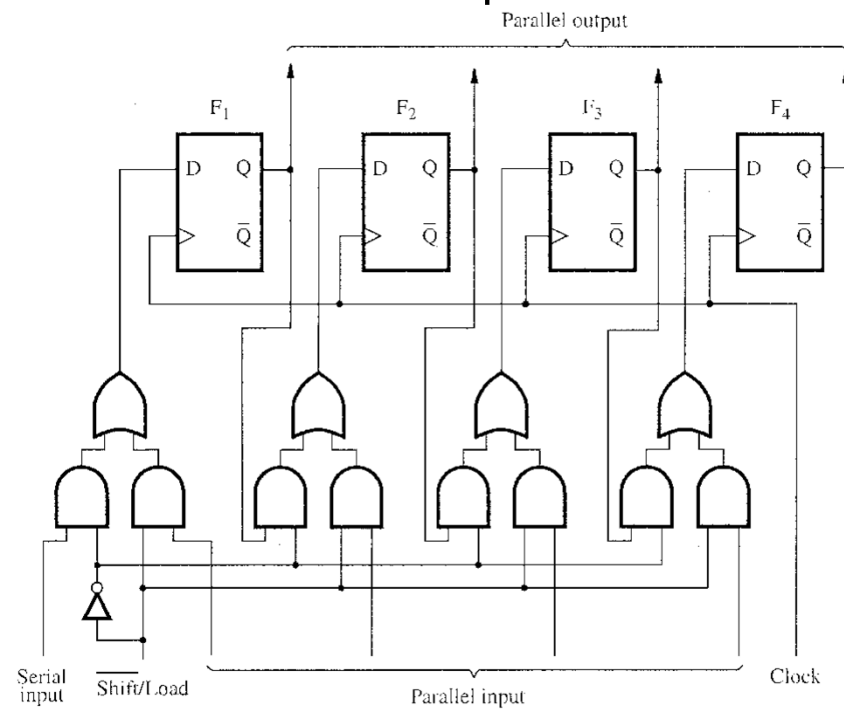


Figure A.34. Parallel-access shift register.

# Registri

---


- I registri si distinguono sulla base dei seguenti aspetti:
- Modalità di caricamento dati
  - Parallelo
  - Seriale
- Modalità di lettura dati
  - Parallelo
  - Seriale
- Operazioni sui dati:
  - Scorrimento a destra
  - Scorrimento a sinistra
  - Scorrimento circolare
  - Scorrimento con immissione di un valore






# Registri
 
## ➤ Registro *parallelo-parallelo* a 4 bit



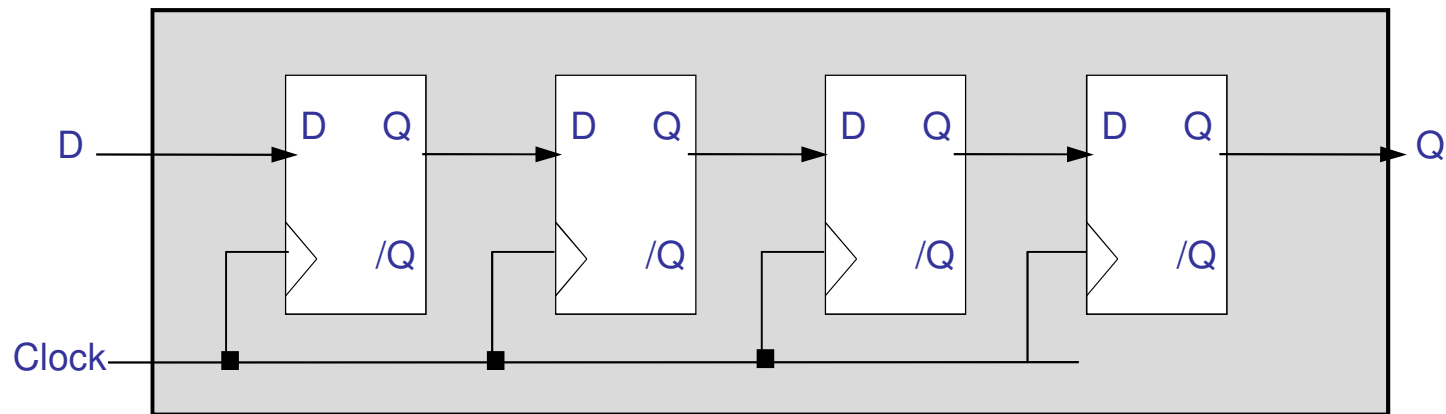
# Registri

- Registro *serie-serie* a 4 bit (*Shift Register*)




# Registri a scorrimento

Input: Serie -> Output: Serie

 


Input: Serie -> Output: Serie/Parallelo


P-Out

 

# Trasferimento seriale

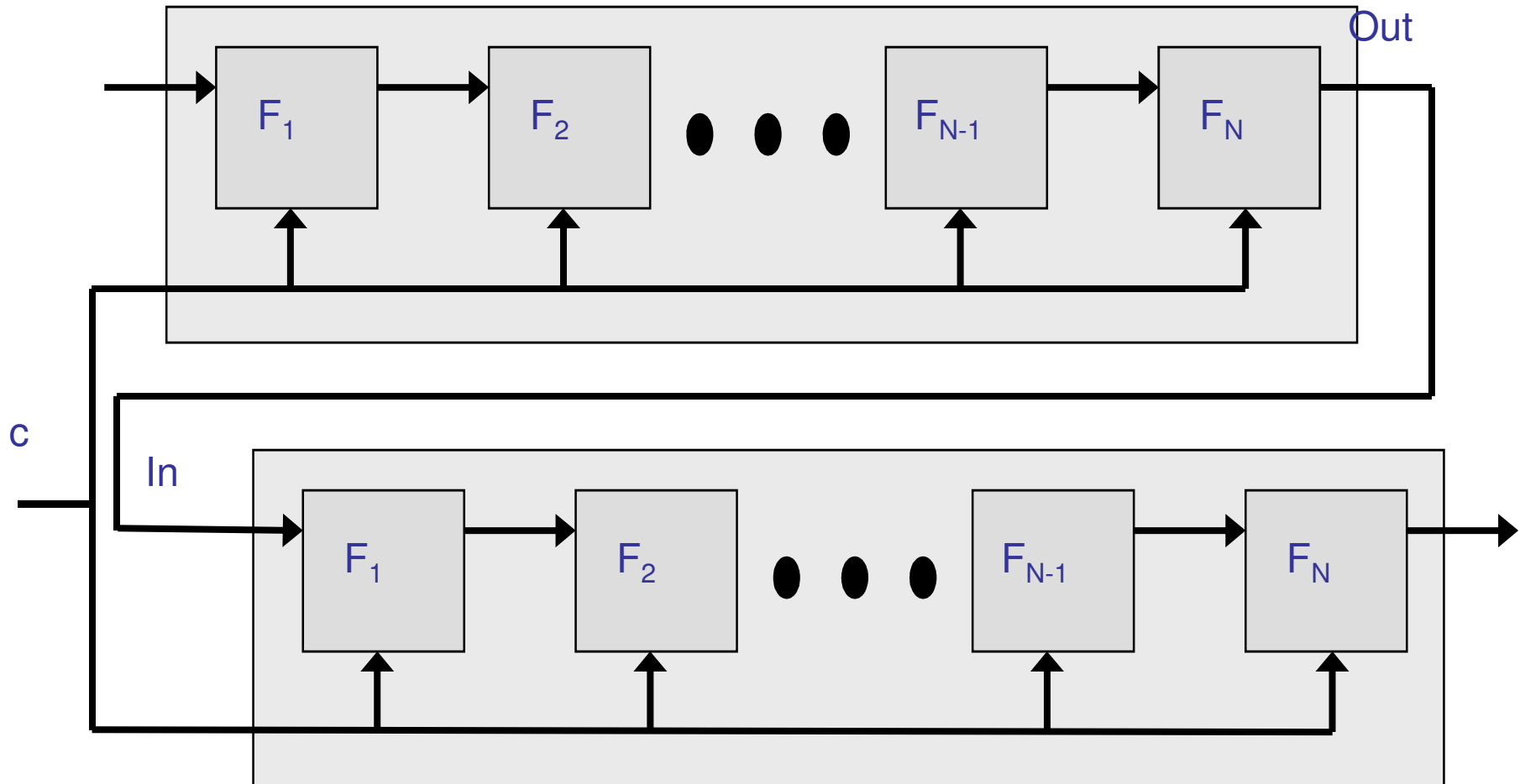


# Trasferimento parallelo

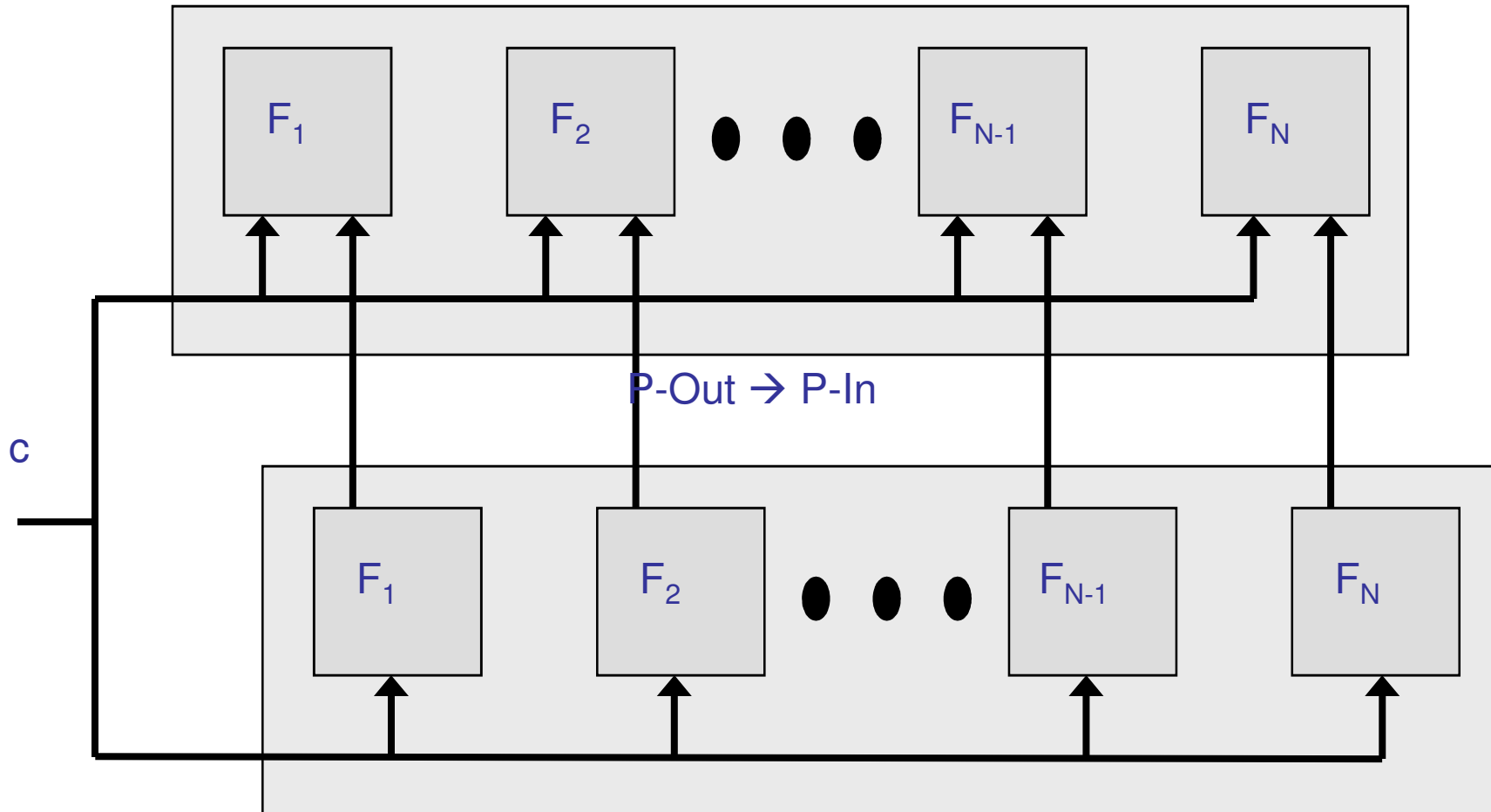

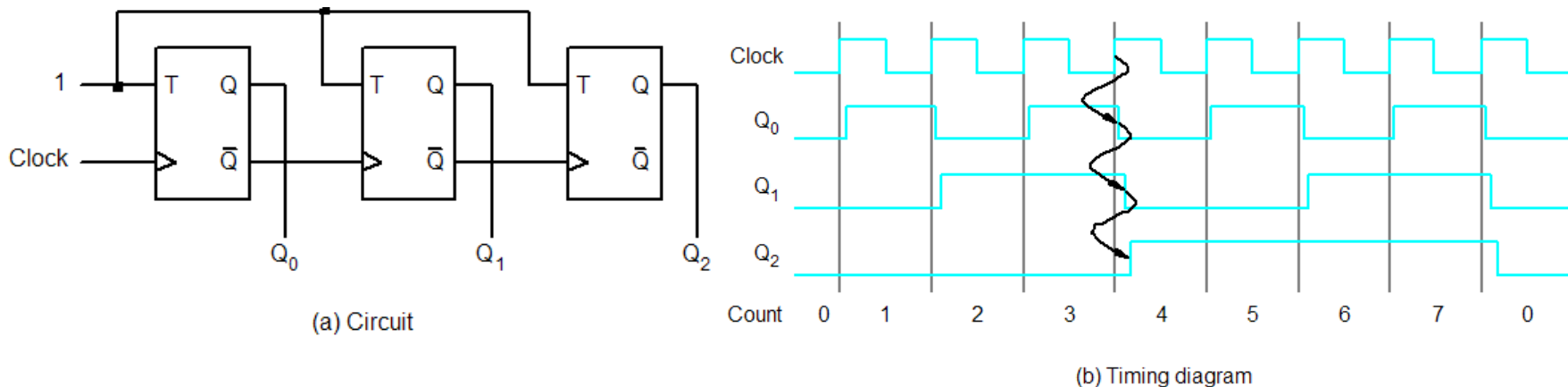
# Counter

- Realizzato con f-f T per diversi scopi:
  - Scaler: genera clock a frequenze sottomultiple di quella del clock principale
- Gli stati dei f-f effettuano un conteggio binario
- Il Clk può essere unico o comandare tutti i f-f (asincrono, sincrono)


 
# Decoder

- Traduce un input di n bit (input codificato), in uno stato di uscita (output decodificato)
  - Es.: n bit input  $\rightarrow 2^n$  stati di uscita



$x_1$	$x_2$	Active output
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

Figure A.36. A two-input to four-output decoder.


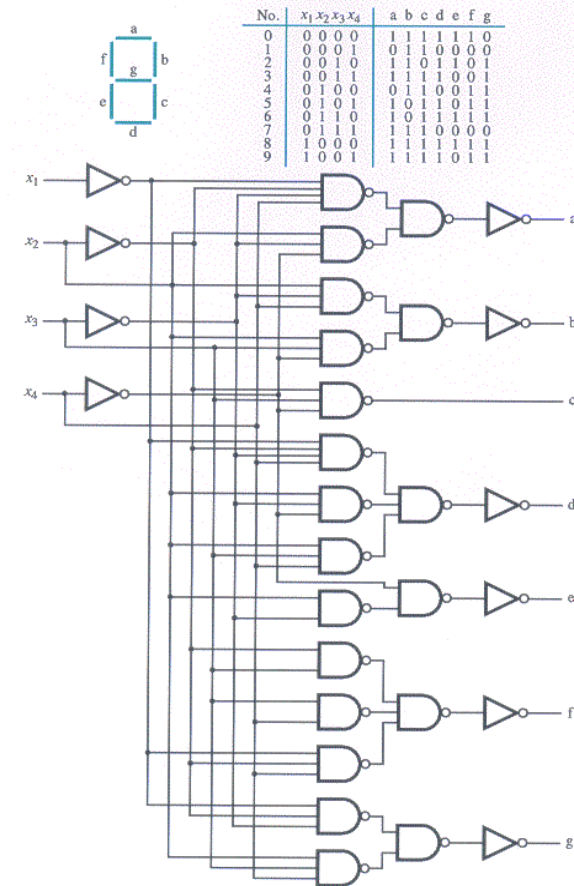


Figure A.37. A BCD to seven-segment display decoder.
 
# Multiplexer

- Circuito che sceglie uno degli input da portare in output
  - Gli input di selezione sono detti appunto “select”
  - Es.: per  $2^k$  input servono k select




Può essere utilizzato per implementare una qualunque funzione:

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$f$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	0
0	1	$x_3$
1	0	1
1	1	$\bar{x}_3$

 

e.g.  
4 input mux ->  
 $f(x_1, x_2, x_3)$

8 input mux ->  
 $F(x_1, x_2, x_3, x_4)$

...

 


Figure A.38. A four-input multiplexer.

Figure A.39. Multiplexer implementation of a logic function.



# Dispositivi programmabili (PLD)

- Programmable Logic Device (PLD): array di elementi programmabili che implementano funzioni in forma di somme di prodotti

- PLA: programmabile sia sulle AND che sulle OR
- PAL: programmabile sugli input alle AND ma non sulle OR
- CPLD: interconnessione di più PAL
- FPGA: realizzano circuiti logici più complessi (RAM, ROM, sistemi embedded) e veloci. Sono molto facili da sviluppare su VLSI, rispetto a quelli custom.

 


Figure A.42. A simplified sketch of the PLA in Figure A.41.

# Circuiti Sequenziali


---

- L'output dipende dall'input attuale e dagli input passati
- Tali circuiti sono definiti da *stati*
  - I contatori e i registri a scorrimento ne sono un esempio
- Diagramma a stati:
  - rappresentazione grafica degli stati con nodi
  - transizioni di stato con frecce
  - un'etichetta sulle frecce indica gli input che causano la transizione e il valore degli output del circuito


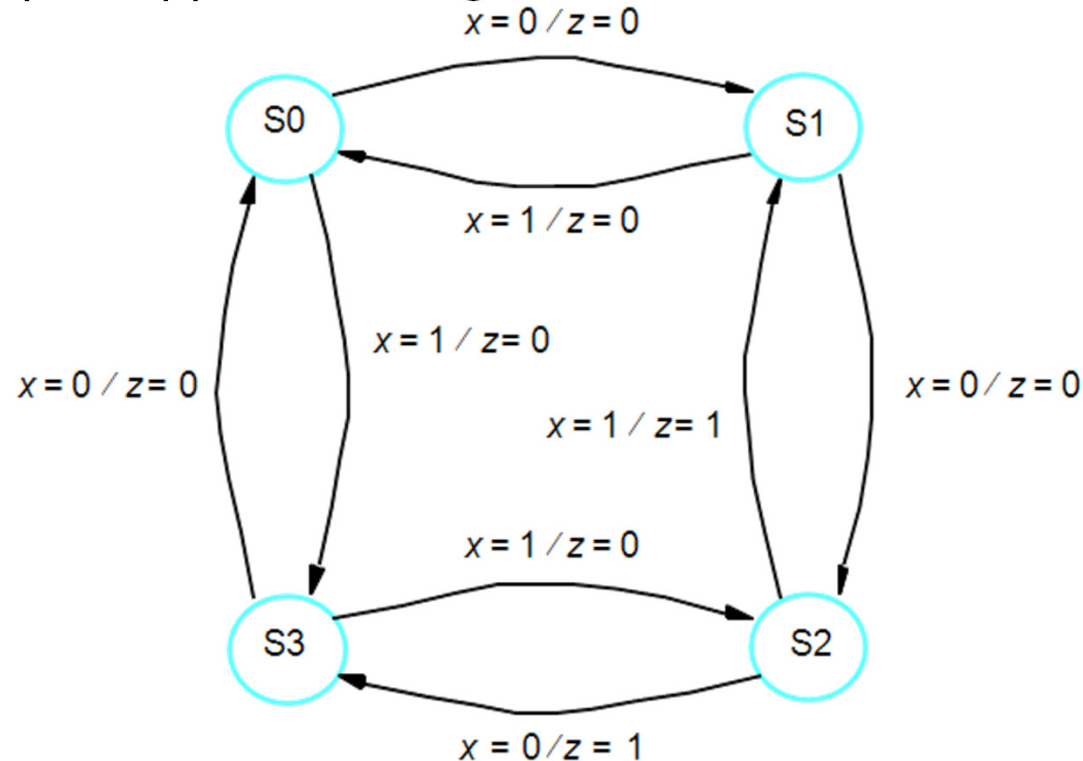
# Esempio: contatore mod 4

- Uscita  $z=1$  se il contatore conta 2.
- L'input  $x$  determina se il conteggio va in avanti o all'indietro (0 o 1)
- Il Clock scandisce il conteggio (per es. fronte negativo)
- Le variabili per rappresentare gli stati sono dette *variabili di stato*



# Tablelle degli stati e circuito

Present state	Next state		Outputz	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
S0	S1	S3	0	0
S1	S2	S0	0	0
S2	S3	S1	1	1
S3	S0	S2	0	0

Present state	Next state		Outputz	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
$y_2 y_1$	$Y_2 Y_1$	$Y_2 Y_1$		
0 0	0 1	1 1	0	0
0 1	1 0	0 0	0	0
1 0	1 1	0 1	1	1
1 1	0 0	1 0	0	0

 


Figure A.50. Implementation of the up/down counter.

# Diagramma di temporizzazione e FSM

- Osserviamo che la rete combinatoria non introduce ritardo nella variazione delle variabili di stato, a differenza della rete sequenziale (in realtà sui gates c'è, ma è trascurabile rispetto ai flip flop)
  - *Macchina a stati finiti (FSM)*
- Se le variabili del circuito sono comandate dallo stesso clock si parla di *circuiti sequenziali sincroni*

 


Figure A.51. Timing diagram for the circuit in Figure A.50.

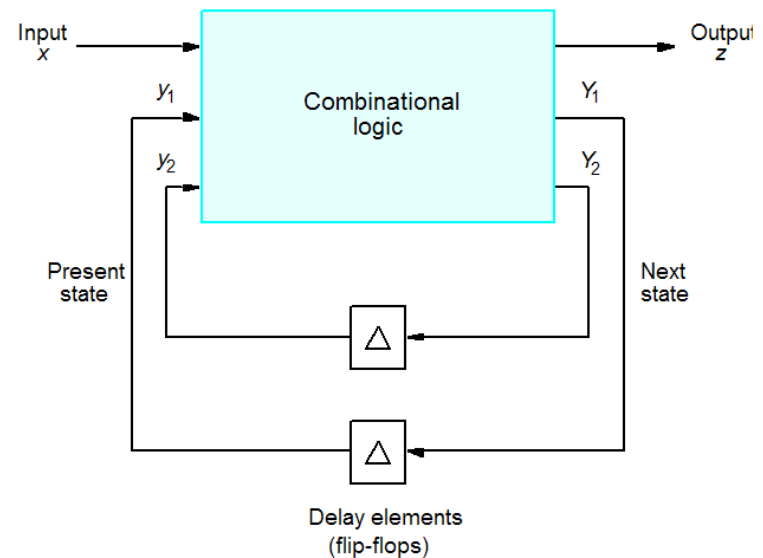


Figure A.52. A formal model of a finite state machine.

# *Sintesi di una macchina sequenziale*

---

- La sintesi si svolge nei seguenti passi:
  1. Realizzazione del *diagramma degli stati* a partire dalle specifiche informali del problema
  2. Costruzione della *tabella degli stati*
  3. Riduzione del numero degli stati: *ottimizzazione*
  4. Assegnamento degli stati: *codifica*
  5. Costruzione della *tabella di verità*
  6. Sintesi della rete combinatoria che realizza la funzione stato prossimo
  7. Sintesi della rete combinatoria che realizza la funzione d'uscita
  8. Implementazione della parte combinatoria del circuito



# Codifica degli Stati (1/2)

- La minimizzazione del numero di stati consente di ridurre il numero di elementi di memoria necessari a codificare gli stati stessi
  - A valle della minimizzazione realizzo la tabella degli stati
- E' necessario codificare gli stati, cioè indicare come sono rappresentati sui flip-flop:
  - Tabella delle transizioni: per un dato input indica le codifica dello stato successivo
  - Tabella delle eccitazioni: per un dato input indica l'ingresso ai flip-flop che codificano lo stato prossimo
  - Nota: se uso Flip-Flop D le due tabelle coincidono

E.g. per input  $x=0$

transizione  $S1(0,1) \rightarrow S2(1,0)$

Quali flip-flop sto usando  
nelle tabelle di eccitazione quì indicate?

Stato	X=0
(0,1)	(1,0)
(1,0)	...

Stato	X=0
(0,1)	(1,1)
(1,0)	...



## Codifica degli Stati (2/2)

---


- La codifica influenza la complessità della rete combinatoria perchè lo stato corrente è input alla rete e, inoltre, l'uscita della rete è eccitazione dei flip-flop per lo stato successivo
- Scegliere la lunghezza del codice -> numero di flip-flop
  - Il minimo è l'intero superiore di  $\log_2 |S|$ , con  $|S|$  numero degli stati
- *Codifica sparsa* con un bit alto per stato -> tanti bit quanti sono gli stati ( $|S|=4$ ): 0001, 0010, 0100, 1000
- Criteri di codifica a conteggio binario con numero di bit minimo :
  - E.g. ( $|S|=5$ ) S0=000, S1=001, S2=010, S3=011, S4=100, S5=101
- Criteri a minima distanza (adiacenza):
  - Due stati con uguale stato prossimo a seguito dello stesso ingresso, devono avere codifiche adiacenti (1bit di differenza)
  - Stati prossimi dello stesso stato con ingressi adiacenti devono essere codificati con codifica adiacente
  - Stati con uscite uguali per il medesimo ingresso devono avere codifiche adiacenti




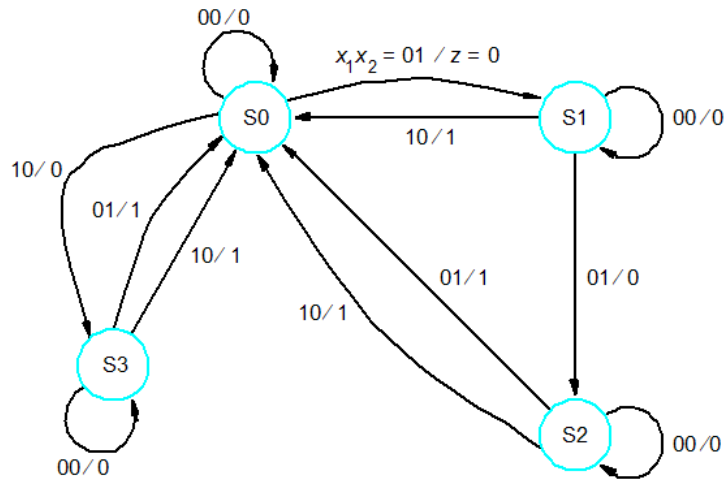
# Esempio di FSM (1/2)

- Distributore automatico a 30 cents (erogazione prodotto, z). Accetta 25 (x1) e 10 (x2) cents (mai assieme) e non dà resto



Present state	Next state				Outputz			
	$x_1x_2=00$	$x_1x_2=01$	$x_1x_2=10$	$x_1x_2=11$	$x_1x_2=00$	$x_1x_2=01$	$x_1x_2=10$	$x_1x_2=11$
$y_2y_1$	$Y_2 Y_1$	$Y_2 Y_1$	$Y_2 Y_1$	$Y_2 Y_1$				
S0	0 0	0 1	1 1	-	0	0	0	-
S1	0 1	1 0	0 0	-	0	0	1	-
S2	1 0	0 0	0 0	-	0	1	1	-
S3	1 1	0 0	0 0	-	0	1	1	-

$x_1 = 1$  ~ quarter deposited  
 $x_2 = 1$  ~ dime deposited  
 $z = 1$  ~ dispense merchandise  
 (i.e., a total of 30 cents deposited)  
 Input combination  $x_1x_2 = 11$  cannot occur

Figure A.54. Assigned state table for the vending machine example.

## Esempio di FSM (2/2)

$x_1$	$x_2$	$y_2$	$y_1$	$Y_2$	$Y_1$	$z$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	d	d	d
1	1	0	1	d	d	d
1	1	1	0	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d